

# TSEA83 : Datorkonstruktion

## Fö2

Mikroprogrammering 1

## Fö2 : Agenda

- Att bygga en CPU
  - Mikroprogrammering vs Pipelining
- Mikroprogrammering
  - Grundläggande byggstenar
- Mikromaskinen
  - ”Olle Roos”-datorn
- Mikrokod
  - Ett mindre program
  - Ytterligare exempel för olika instruktioner och adresseringsmoder

# Att bygga en CPU

*Mikroprogrammering vs Pipelining*

# Att bygga en CPU

**Mikroprogrammerad dator (fö2+3)**

**Björn Lindskog-datorn (lab1)**

- Variabel exekveringstid
- Variabelt format
- Inget överlapp
- Central styrenhet, som är mikroprogrammerad
- Flera adresseringsmoder/instruktion
- 1 ackumulator
- Nästan alla instruktioner har operand i minnet:  
LDA Adr ;  $A = M(\text{Adr})$   
ADDA Adr ;  $A = A + M(\text{Adr})$

**Pipelinaad dator (fö4,lab2)**

- Alla instruktioner tar 5 CK
- Alla instruktioner har samma format
- Pipelining/överlapp ger 1 färdig instruktion/CK
- Flera avkodare (inget mprog)
- 1 a-mod/instruktion
- 32 register
- Endast LD/ST har operand i minnet:  
LD Rd,(Ra) ;  $Rd = M(Ra)$   
ADD Rd,Ra,Rb ;  $Rd = Ra + Rb$

# Att bygga en CPU

Mikroprogrammerad dator (fö2+3)

Björn Lindskog-datorn (lab1)

Pipelinad dator (fö4,lab2)


- Typisk CISC
- Programmering på 2 nivåer  
asm och mikro
- Enkel controller:
  - garageportsöppnare
  - del av dator
- + Man kan göra avancerade instruktioner: **sortera**
- - Det blir många klockcykler / instr.

- Typisk RISC
- Programmering på 1 nivå:  
asm
- Enkel CPU
  - enkel mobil
- Finns bara enkla instr.
- Snabb

# Mikroprogrammering


*Grundläggande byggstenar*

# Ritning 1

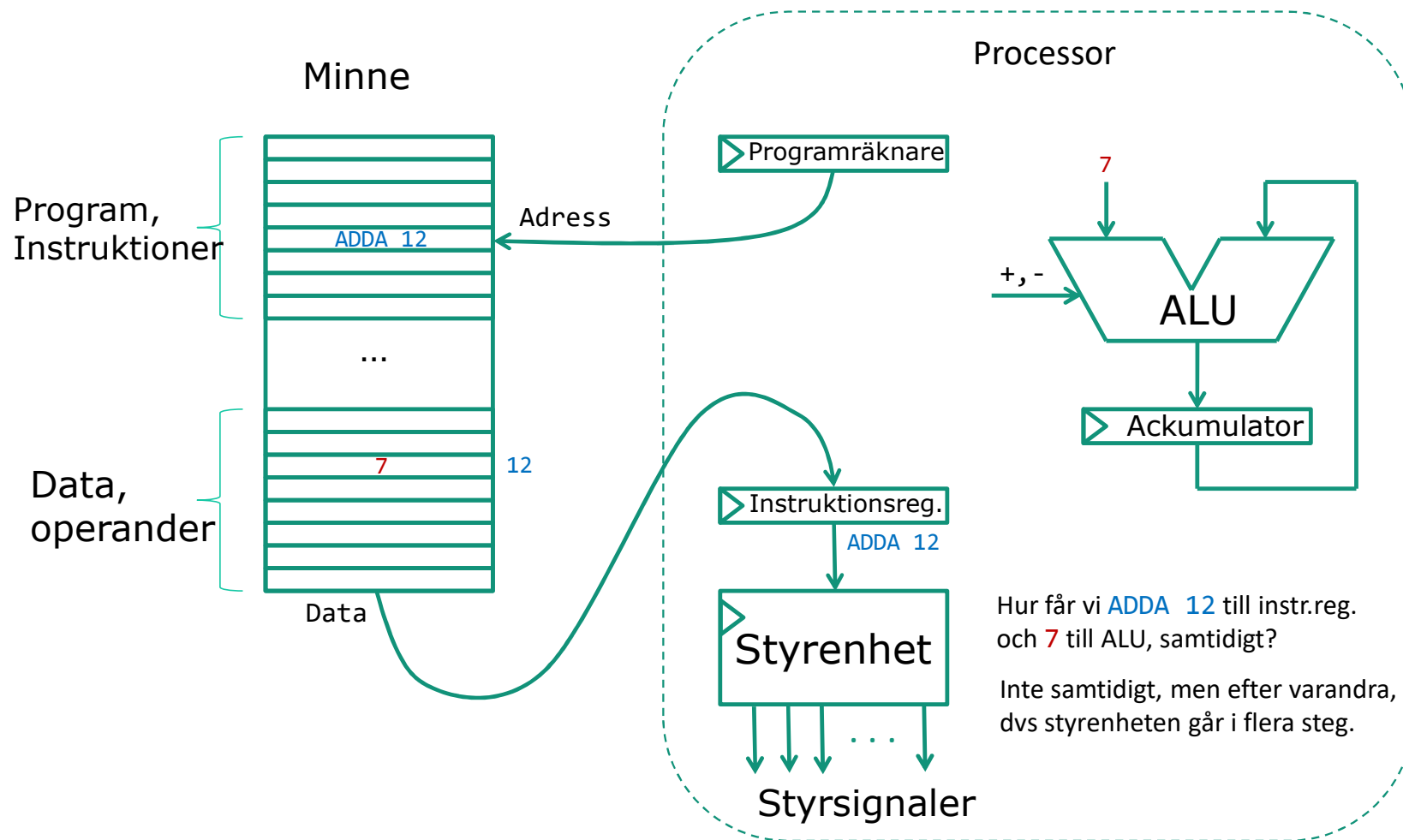
 
# Mikroprogrammering

- Vi ska bygga en liten dator med enkla komponenter
- Styrenheten (SekvensNät) visar sig vara svårast. Hur gör man för att konstruera ett SN med 100+ tillstånd?
- Mikroprogrammering är en vidareutveckling (och faktiskt begränsning) av tekniken att bygga sekvensnät med ROM
- Idé: byt tillståndsvipporna mot en universalräknare



Tänkbara händelser vid olika steg:

Steg 0-2: Hämta instruktion,  
samt beräkna adress


Steg 3-4: Utför en instruktion

Steg 5-6: Utför en annan  
instruktion


 
# Mikroprogrammering


Vi skulle kunna bygga sekvensnätet på "vanligt" sätt:



Men det blir väldigt jobbigt för 100+ tillstånd,  
dessutom omständligt att konfigurera om vid behov.


# Ritning 2

## Autonom styrenhet med ROM/Register

 


# Variant 2

## Autonom styrenhet med ROM/Register

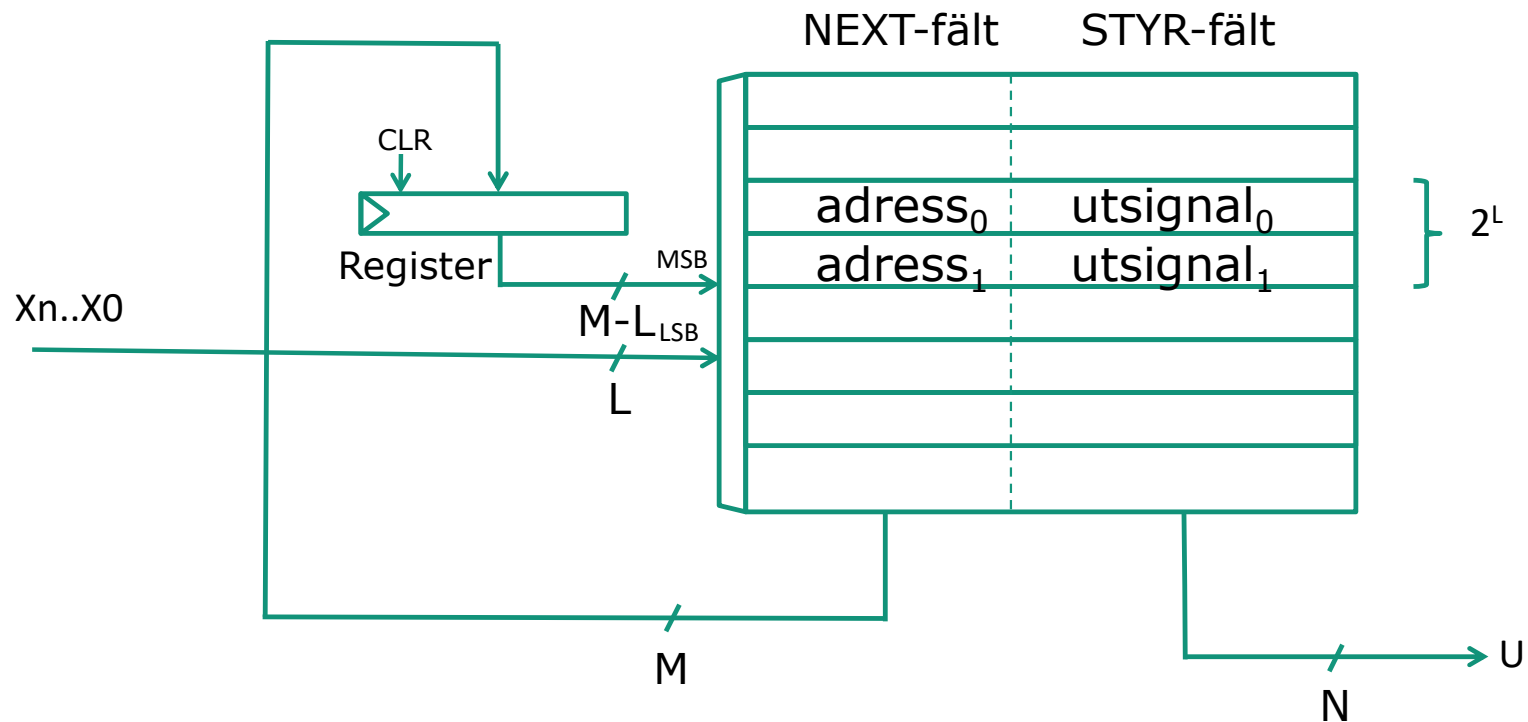


# Ritning 3

## Autonom styrenhet med ROM/Räknare

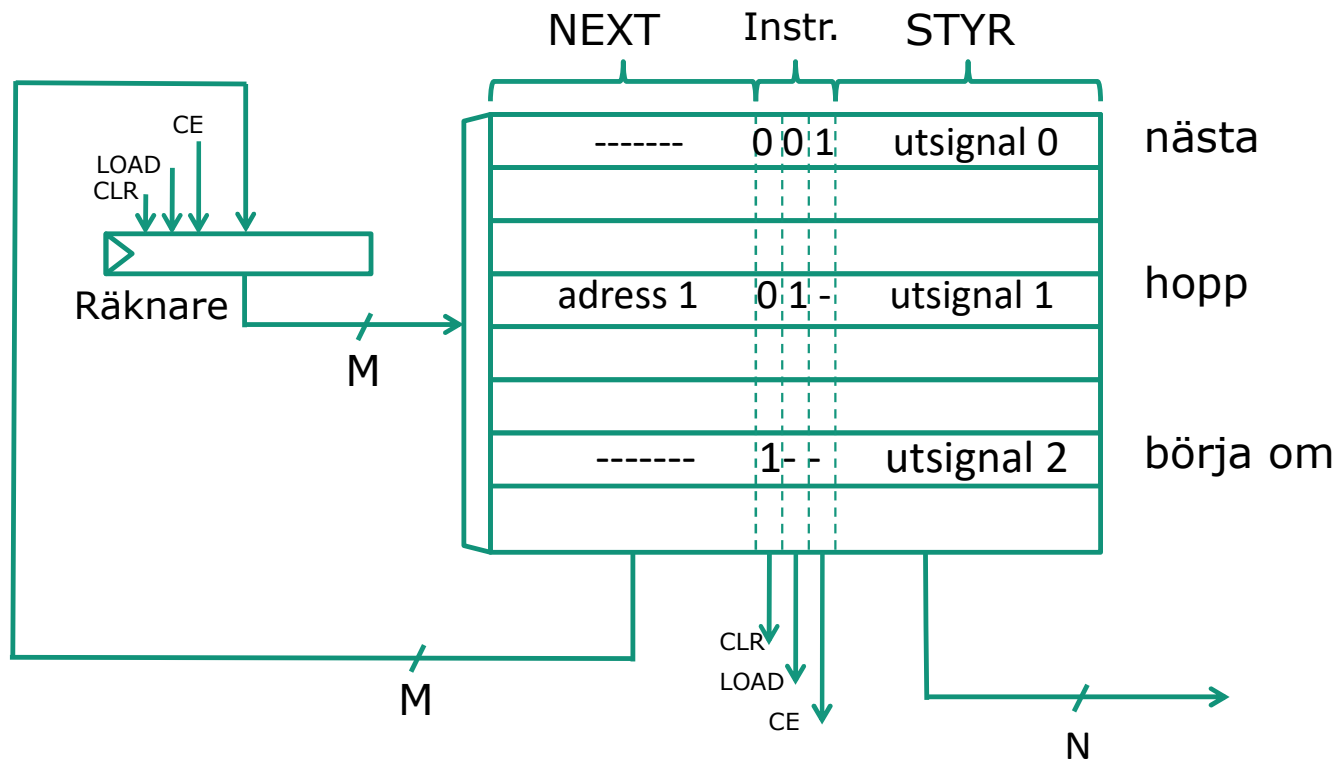


## Ritning 4

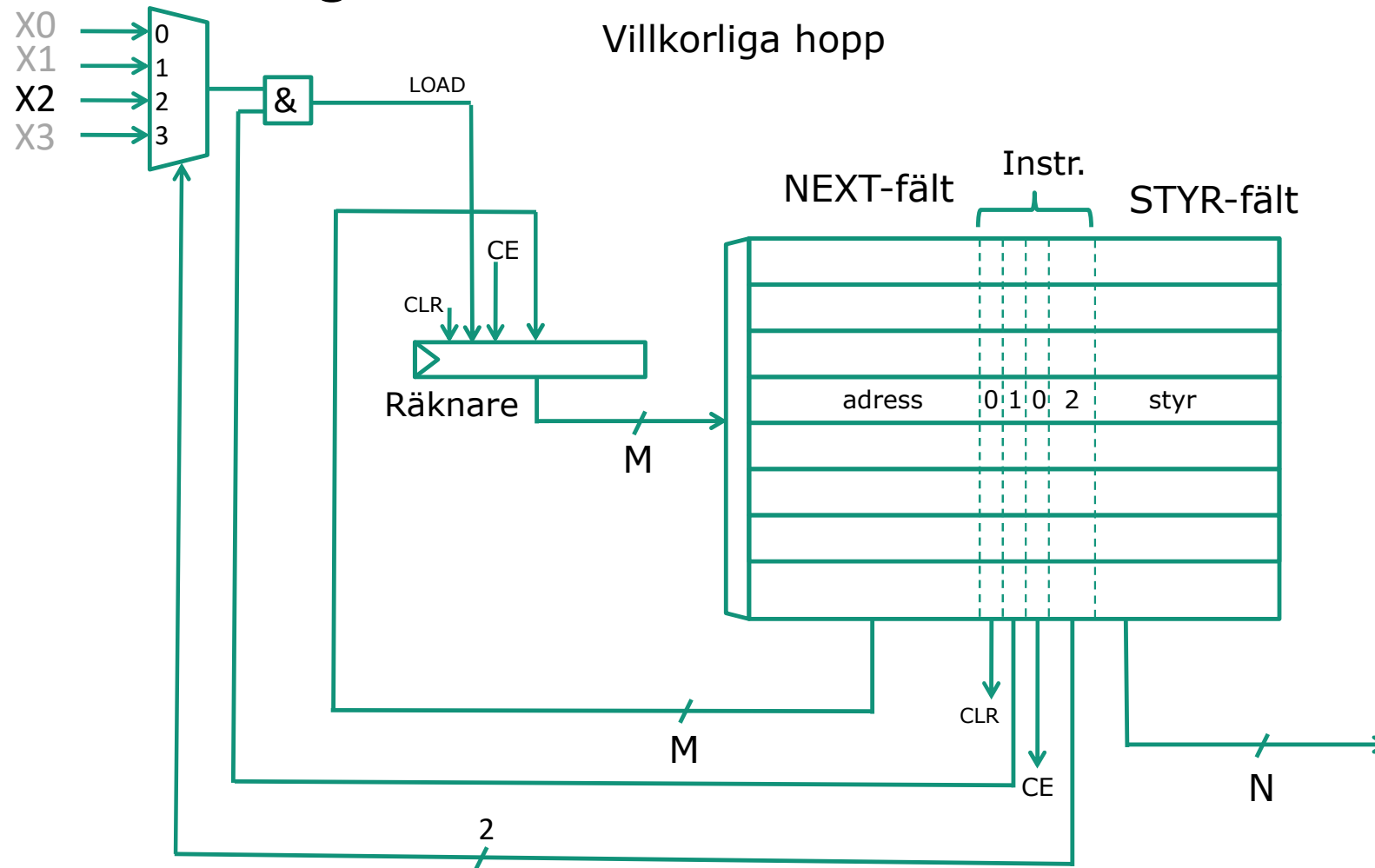




# Databussen då?

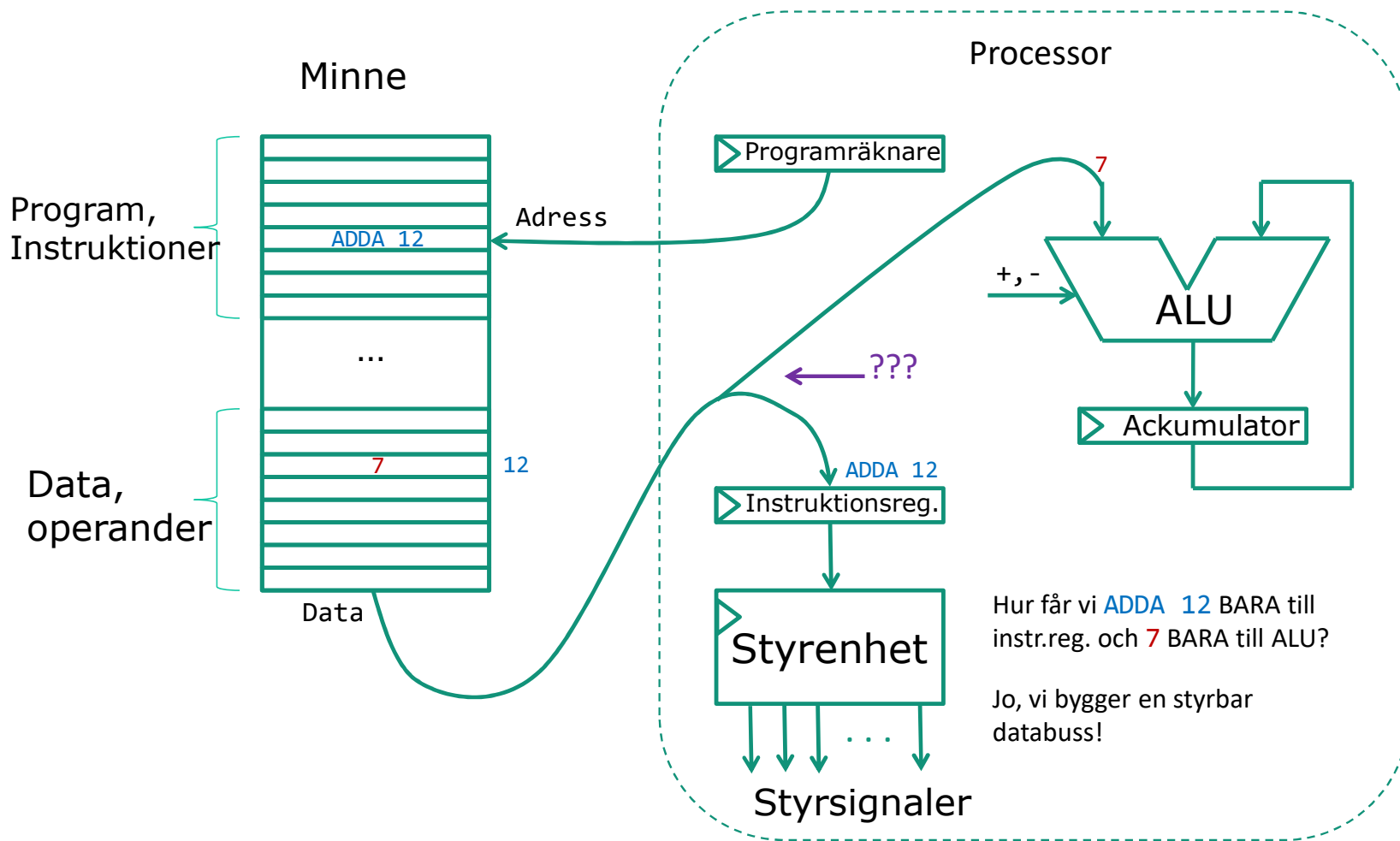

# Ritning 5

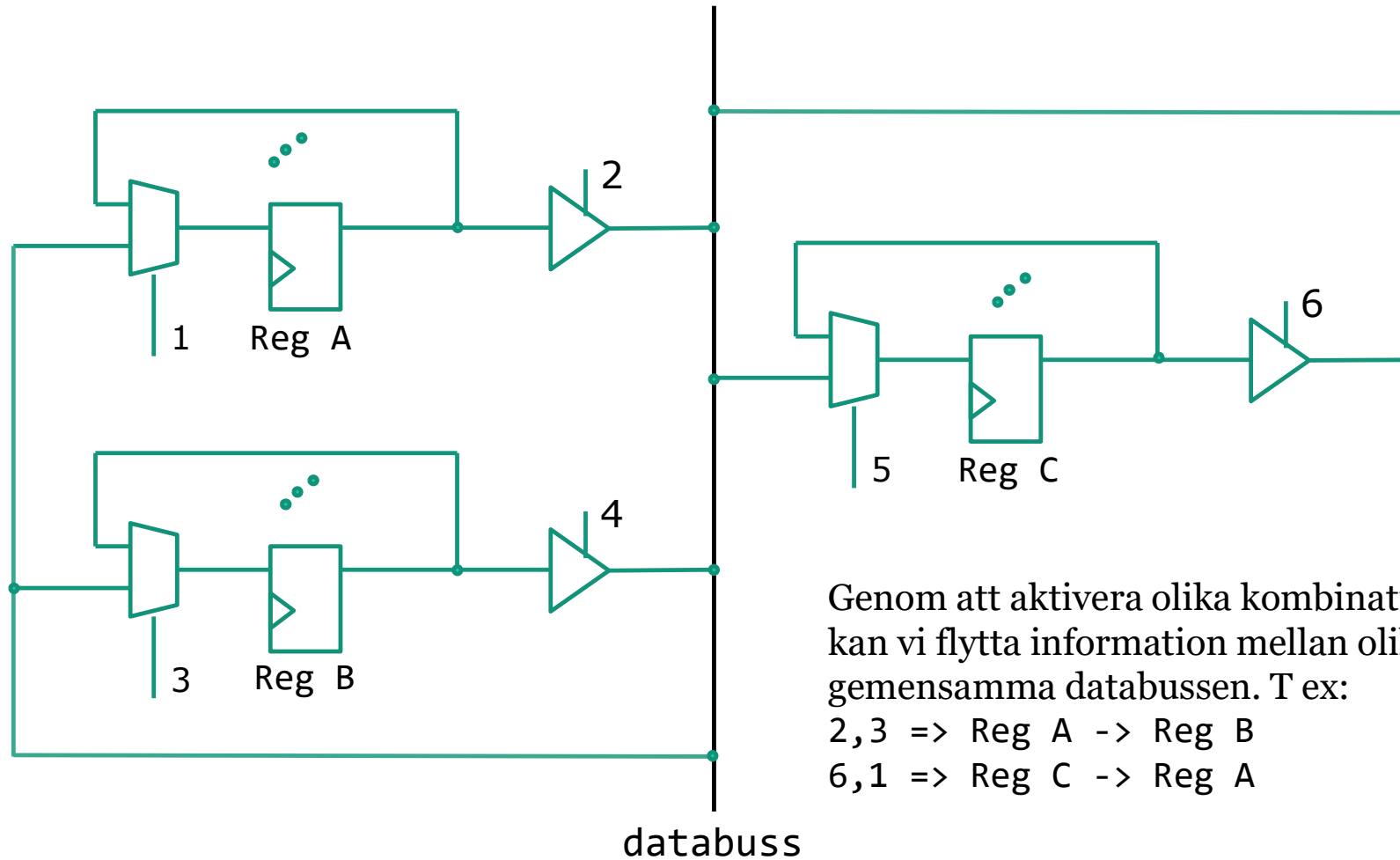





# Ritning 5

## Register


Det som egentligen  
ser ut så här =>

 


Förenklar vi genom att  
rita så här =>

 

# Ritning 6 och 7

 


universalsräknare

 


ALU/ackumulator

# Ritning 8 - Programmerarmodell

 

Endast 2 flaggor: Z,N

# Ritning 9 - Instruktionsformat

 


Opkod

32 instruktioner

Märkfält

8 adresseringsmoder

 

Adress/data

# Adresseringsmoder

M	Mod	Exempel	EA	
000	Absolut	LDA <i>addr</i>	<i>addr</i>	$M(addr) \rightarrow AR$
001	Indirekt	LDA ( <i>addr</i> )	$M(addr)$	$M(M(addr)) \rightarrow AR$
010	Indexerad	LDA <i>disp</i> , (XR)	$XR + disp$	$M(XR + disp) \rightarrow AR$
011	Relativ	JMP <i>disp</i>	$PC + 2 + disp$	$PC + 2 + disp \rightarrow PC$
100	Omedelbar	LDA # <i>n</i>	$PC + 1$	$n \rightarrow AR$
101	Underförstådd	INCA/INC	—	

Exempelvis:

LDA 3

0:	LDA	000
1:	3	
2:		
3:	5	

Absolut

EA=3 (Effektiv Adress)

Operanden = 5

# Instruktioner

Instruktion	Verkan	Status			
		N	Z	C	V
LDA <i>addr</i>	$AR := M(addr)$	*	*	-	0
STA <i>addr</i>	$M(addr) := AR$	-	-	-	0
ADD <i>addr</i>	$AR := AR + M(addr)$	*	*	*	*
SUB <i>addr</i>	$AR := AR - M(addr)$	*	*	*	*
INCA	$AR := AR + 1$	*	*	*	*
DEC	$AR := AR - 1$	*	*	*	*
CMP <i>addr</i>	$AR - M(addr)$	*	*	*	*
CLRA	$AR := 0$	0	1	0	0
ASRA	$AR := AR/2$	*	*	*	-
ASLA	$AR := AR \cdot 2$	*	*	*	*
LSRA	logiskt högerskift av $AR$	0	*	*	-
AND <i>addr</i>	$AR := AR \text{ and } M(addr)$	*	*	-	0
OR <i>addr</i>	$AR := AR \text{ or } M(addr)$	*	*	-	0
JMP <i>addr</i>	$PC := addr$	-	-	-	-
JMPN <i>addr</i>	$PC := addr$ om $N = 1$	-	-	-	-
JMPZ <i>addr</i>	$PC := addr$ om $Z = 1$	-	-	-	-
JMPC <i>addr</i>	$PC := addr$ om $C = 1$	-	-	-	-
JMPV <i>addr</i>	$PC := addr$ om $V = 1$	-	-	-	-
IN	$AR := IN$	*	*	-	0
OUT	$UT := AR$	-	-	-	0

# Mikromaskinen

*"Olle-roos"-datorn*

# Mikromaskinen

"Olle Roos – datorn"



= register




= minne



= kombinatorik

Tabellerna K1, K2 och K3 kan även implementeras som minnen.

RESET

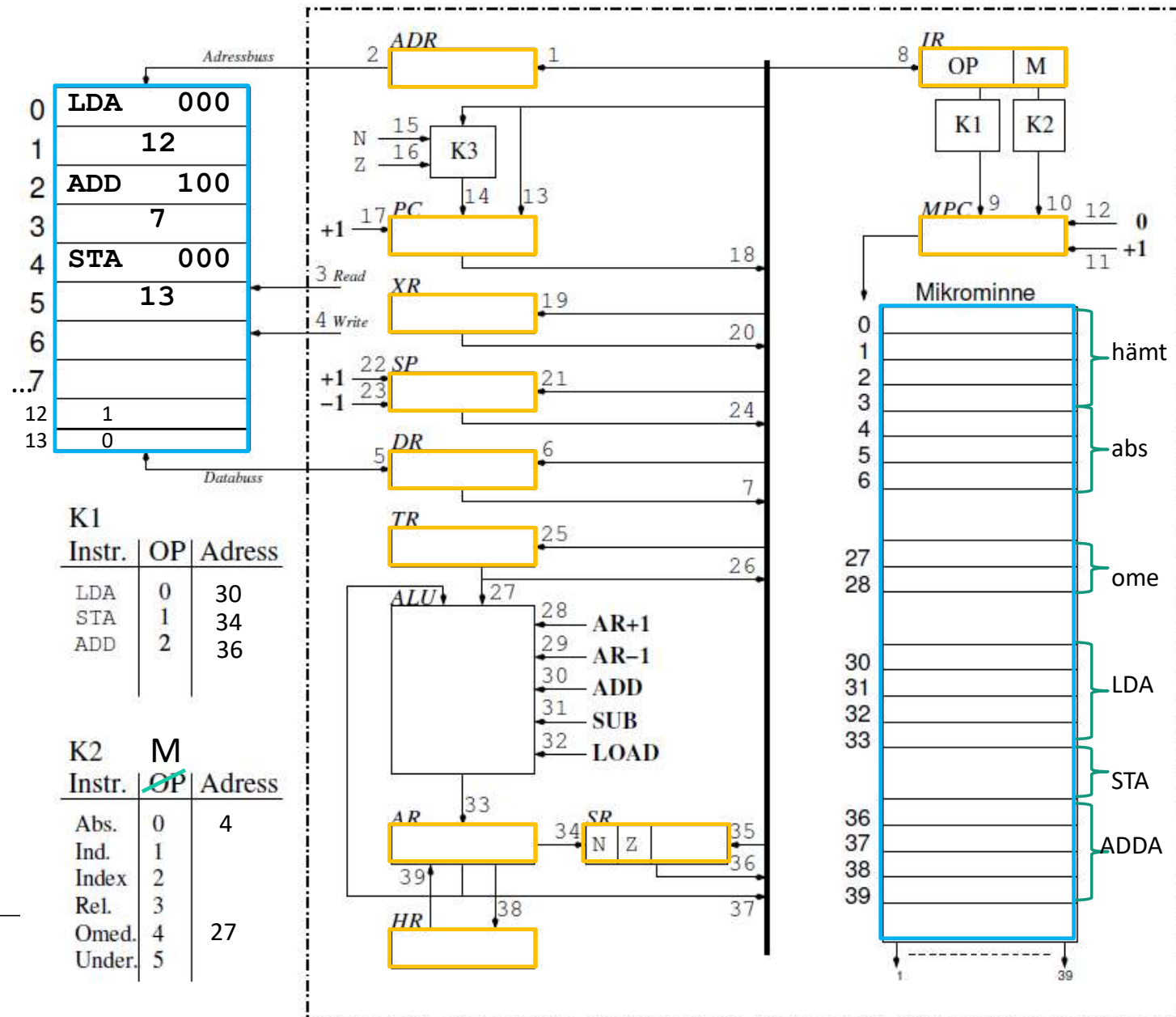



# Normal arbetsgång - översikt

För varje instruktion {

## 1. Hämtfas => Samma för alla instruktioner

1. Hämta instruktionen till IR
2. PC++
3. Hoppa till rätt ...


## 2. Adresseringsmodsfas Beroende på M sker olika saker

1. Vanligen: Hämta byten, PC++
2. EA till ADR
3. Hoppa till rätt ...


## 3. Exekveringsfas => Beroende på OP sker olika saker

1. Vanligen: Hämta operanden
2. Resultatet till AR och uppdatera SR
3. Hoppa till Hämtfas

}

 


# Organisation av mikroprogram

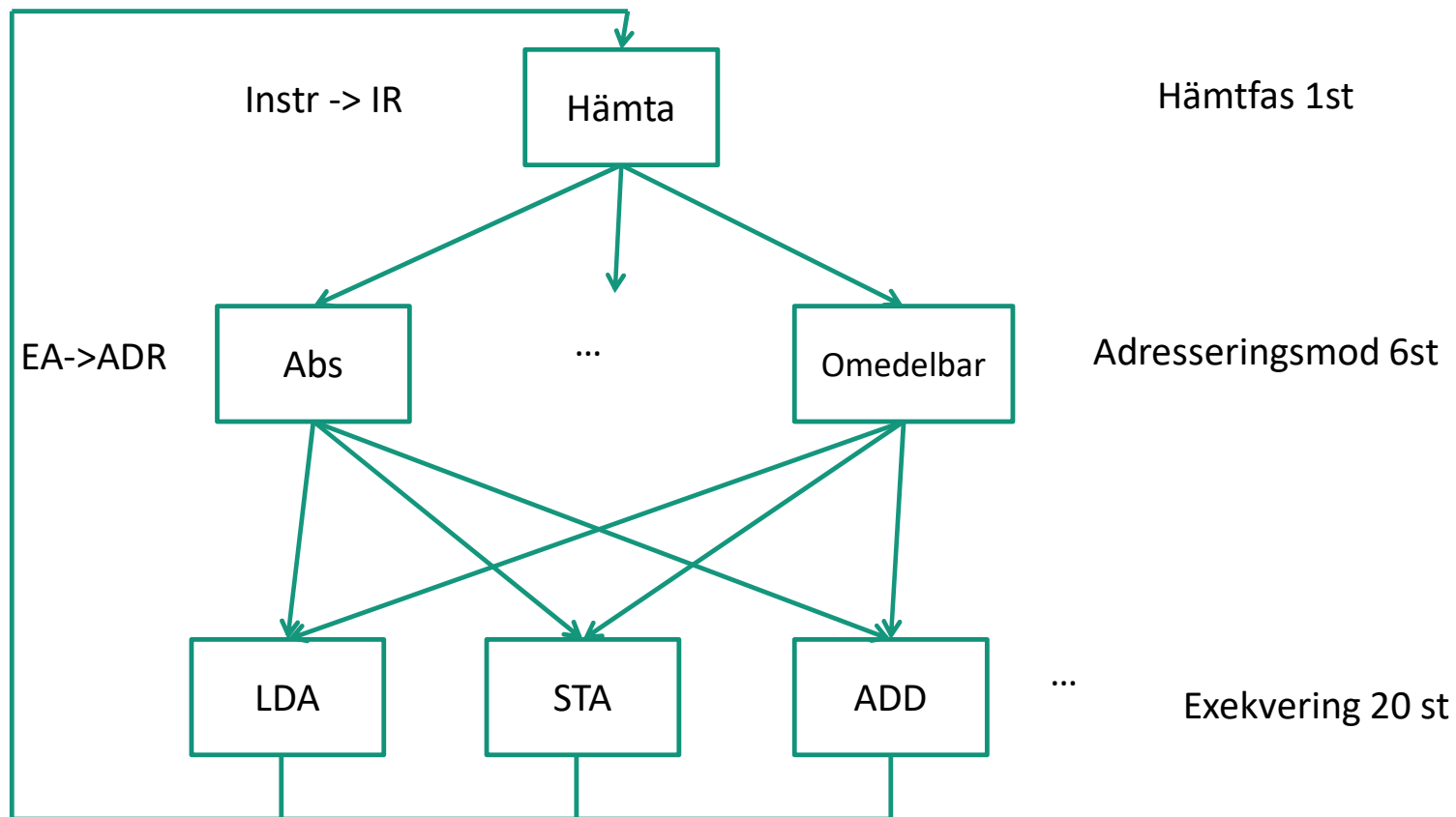

# Mikrokod

- Ett mindre program
- Ytterligare exempel för olika instruktioner och adresseringsmoder


# Steg 1 : Hämtfas M(PC) -> IR

 

0: pc->adr, mpc++      18,1,11  
1: adr->minne, data->dr, mpc++      2,3,5,11  
2: dr->ir, mpc++      7,8,11  
3: PC++, K2->mpc      17,10


Vid reset nollställs PC och MPC

RESET ●

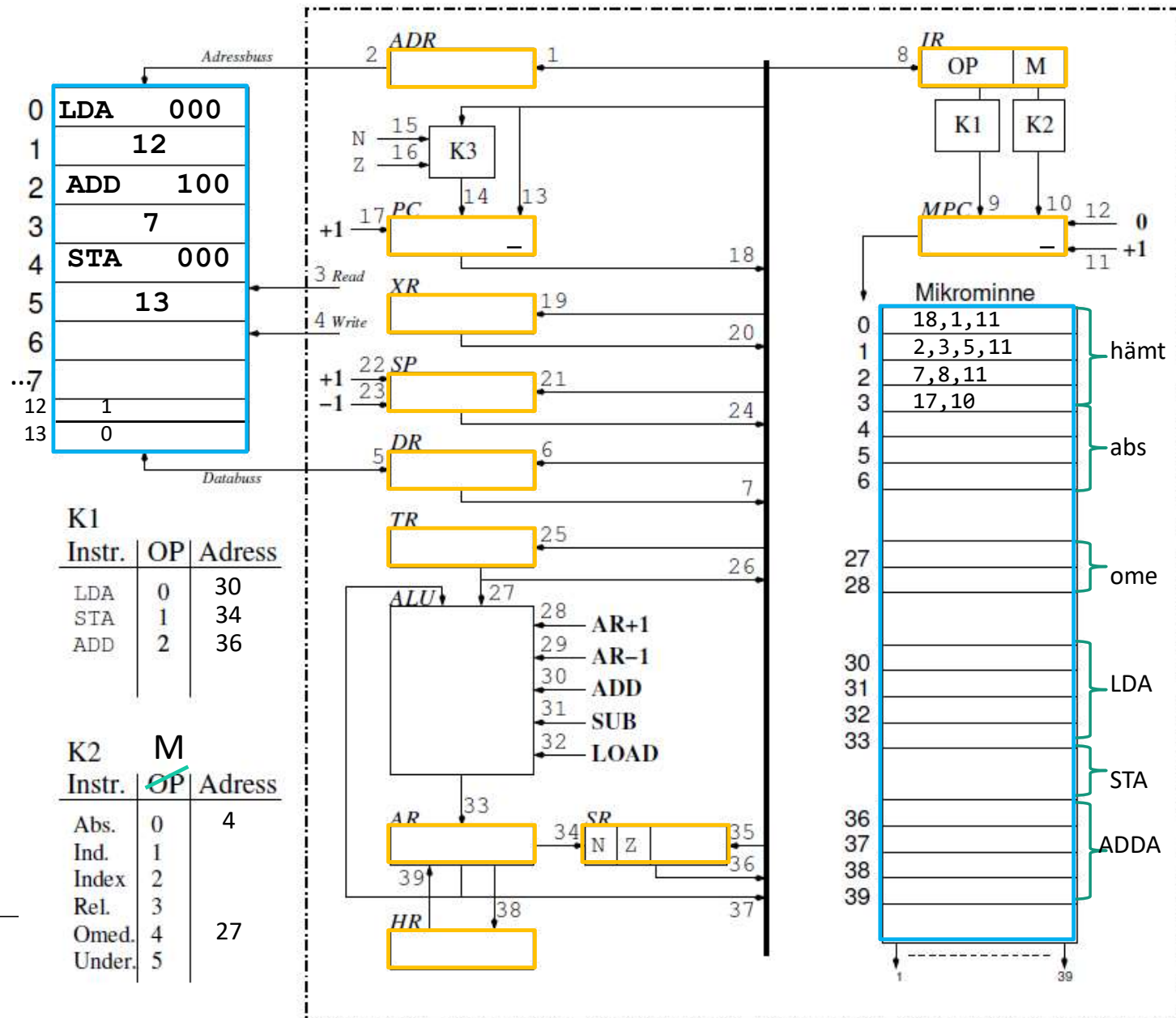


## Steg 1 : Hämtfas

M(PC) -> IR

 


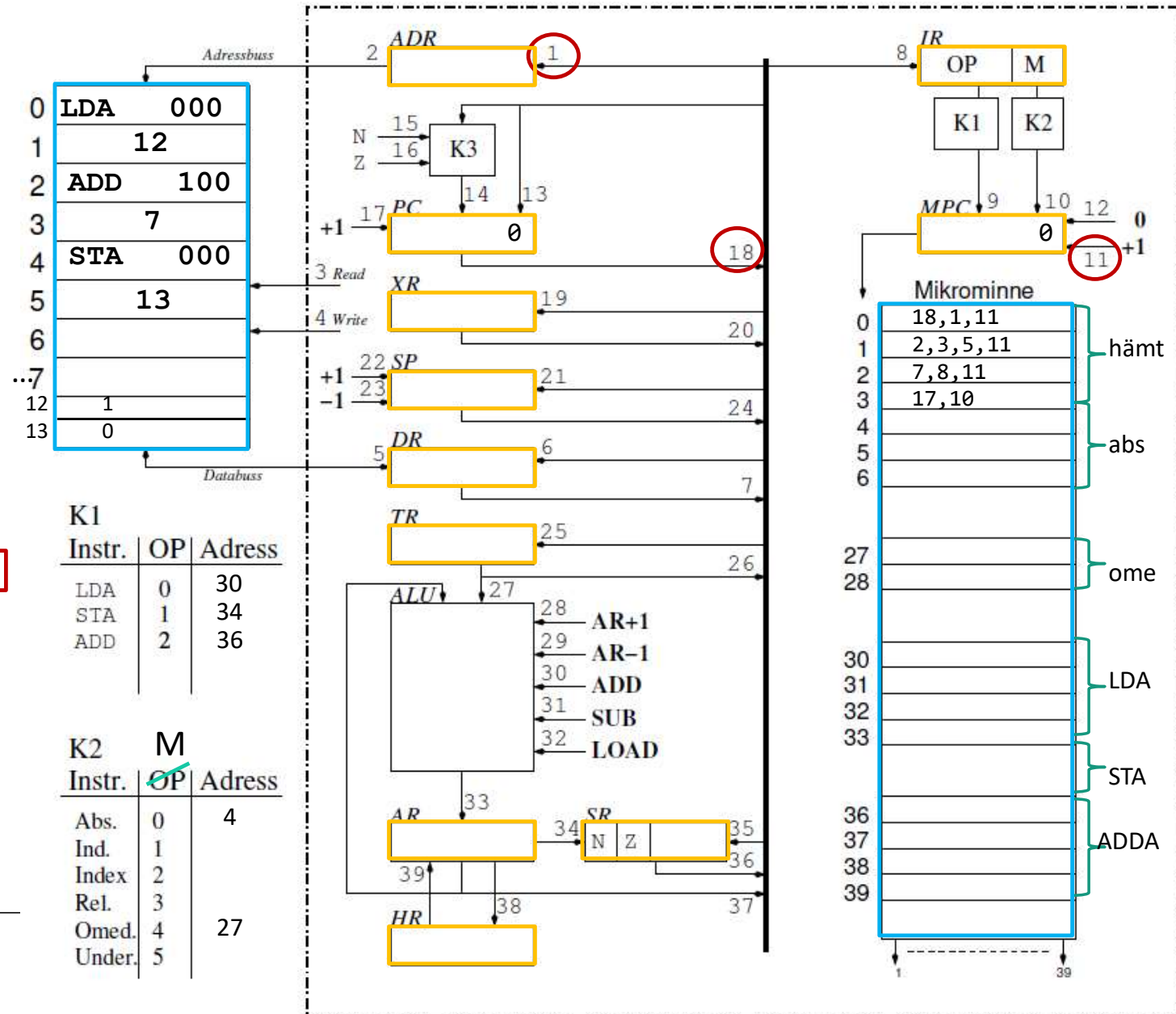0: pc->adr, mpc++ 18,1,11  
 1: adr->minne, data->dr, mpc++ 2,3,5,11  
 2: dr->ir, mpc++ 7,8,11  
 3: PC++, K2->mpc 17,10


Rad 0 i Mikrominnet adresseras.  
 Effekterna av aktiverade styrsignaler  
 sker vid nästkommande klockflank.




# Steg 1 : Hämtfas M(PC) -> IR

 

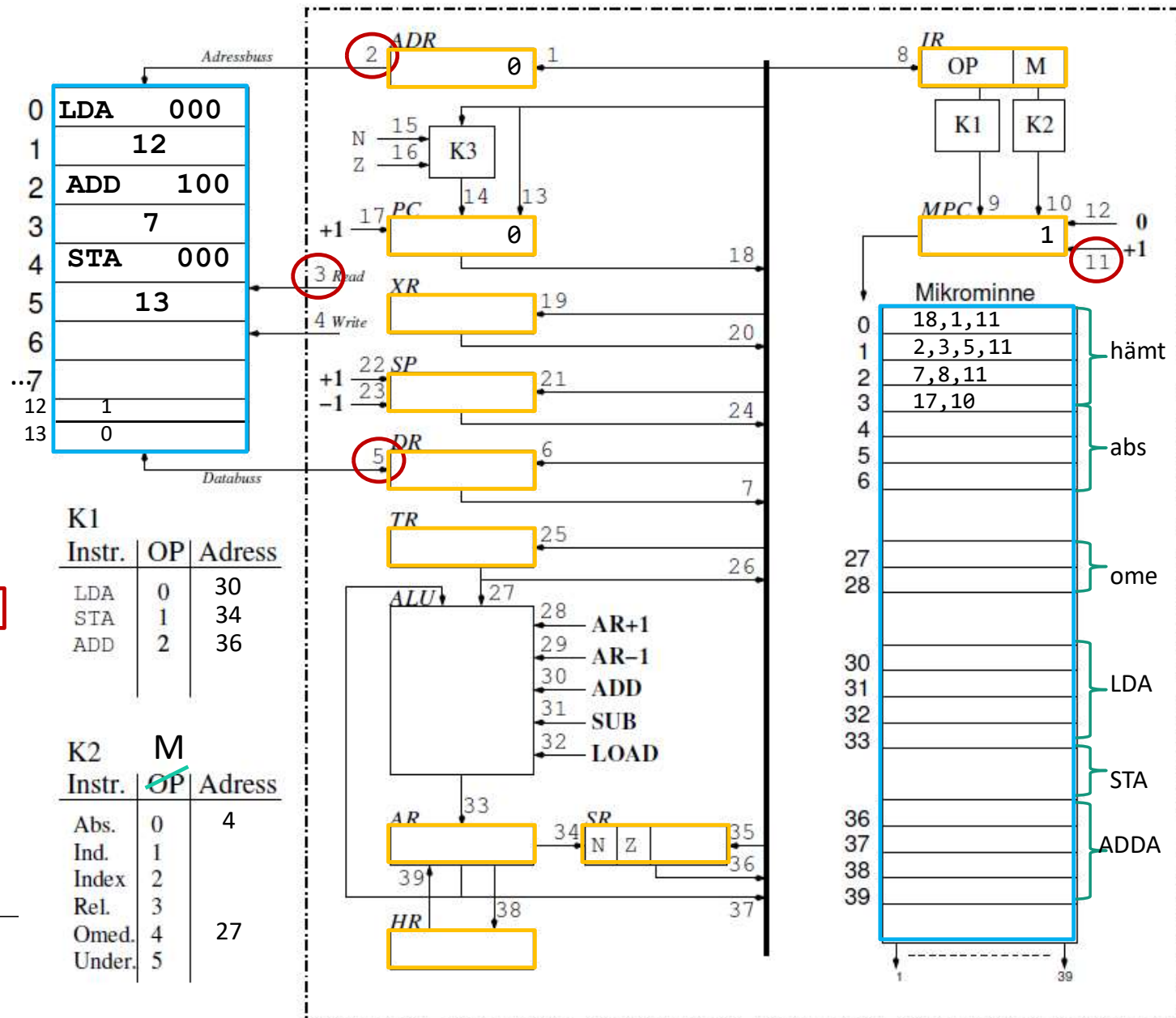
- 0: pc->adr, mpc++      18,1,11
- 1: adr->minne, data->dr, mpc++      2,3,5,11
- 2: dr->ir, mpc++      7,8,11
- 3: PC++, K2->mpc      17,10




# Steg 1 : Hämtfas M(PC) -> IR

 

 0: pc->adr,mpc++      18,1,11  
1: adr->minne,data->dr,mpc++      2,3,5,11  
2: dr->ir,mpc++      7,8,11  
3: PC++,K2->mpc      17,10




# Steg 1 : Hämtfas M(PC) -> IR

 

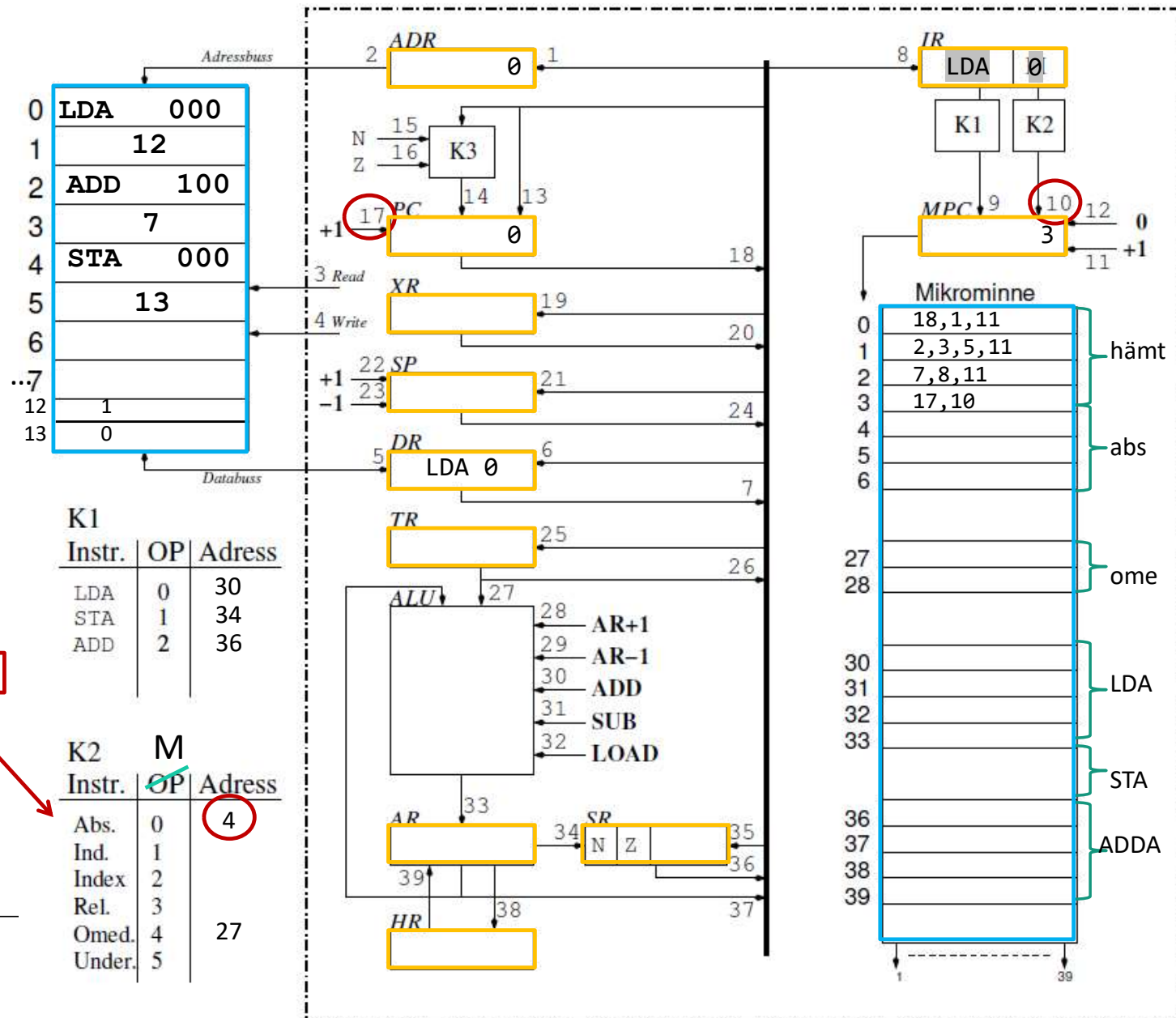
- 0: pc->adr, mpc++      18,1,11
- 1: adr->minne, data->dr, mpc++      2,3,5,11
- 2: dr->ir, mpc++      7,8,11
- 3: PC++, K2->mpc      17,10

Signal 10 aktiverar hopp till adresseringsmodsfas (Abs)






## Steg 2 : A-modfas (Abs) M(PC) -> ADR

 

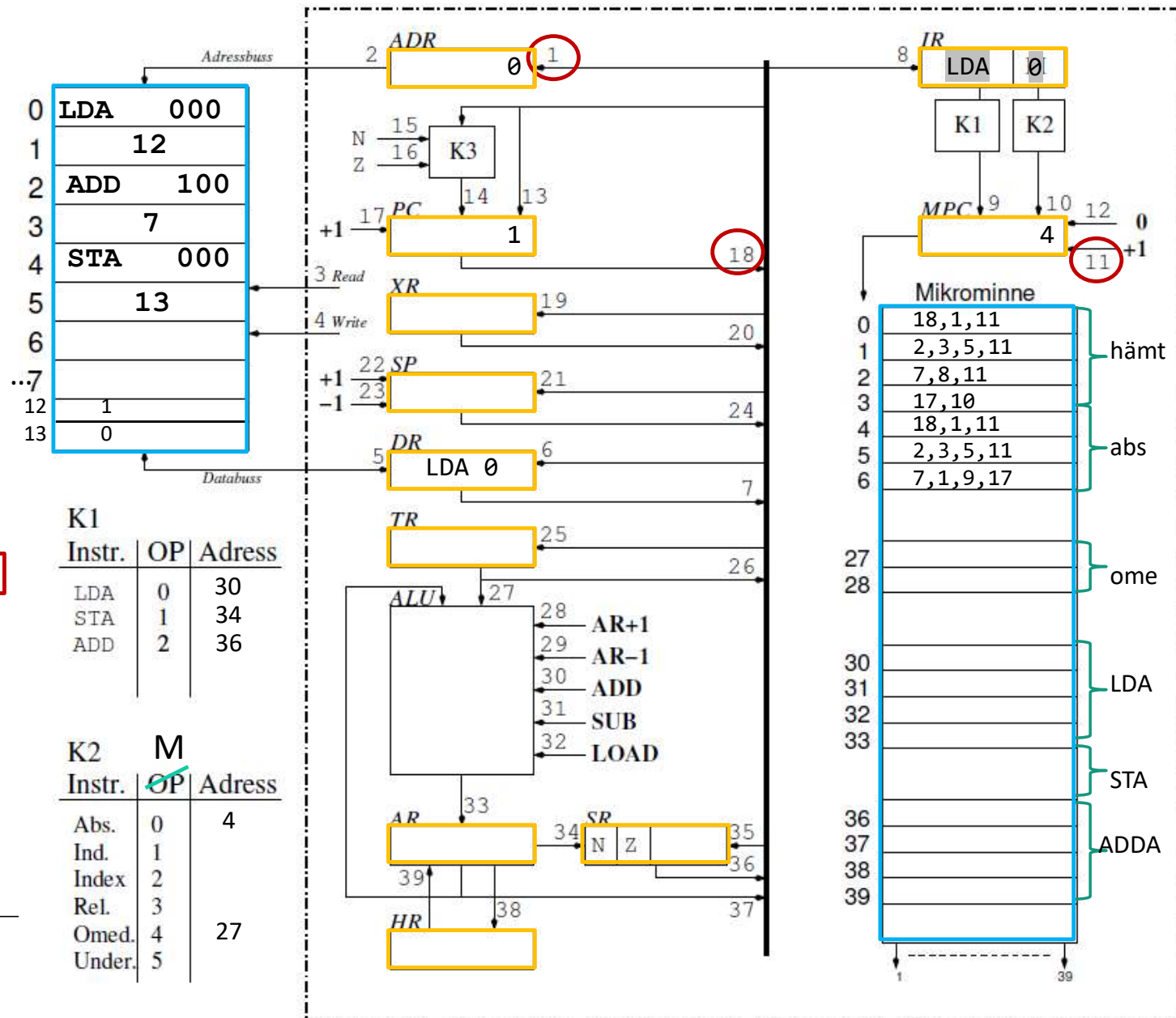
- 4: pc->adr, mpc++ 18,1,11  
5: adr->minne, data->dr, mpc++ 2,3,5,11  
6: dr->adr, K1->mpc, PC++ 7,1,9,17



PC:  → 


0:	LDA	0
1:		12

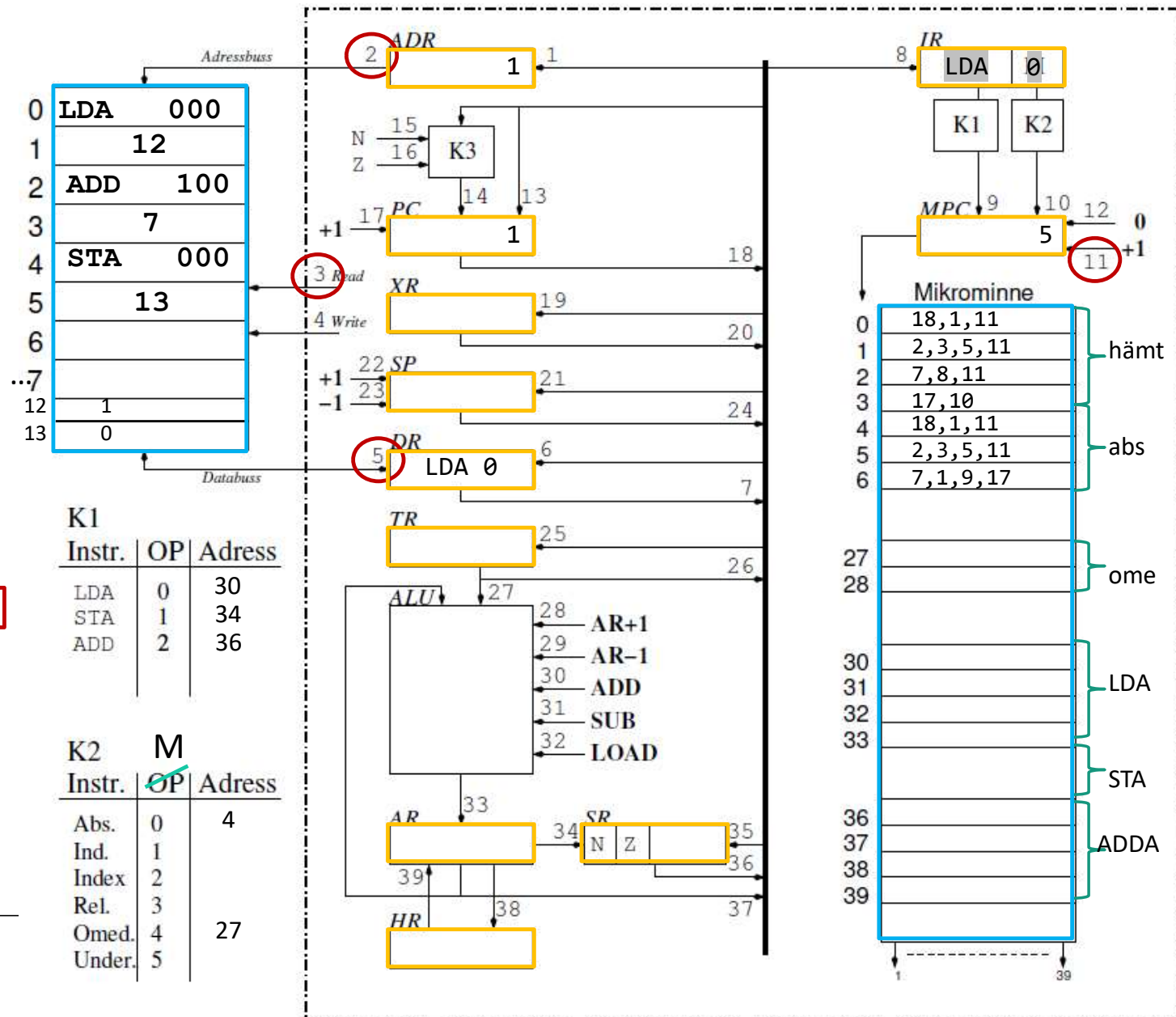- ```
4: pc->adr,mpc++      18,1,11
5: adr->minne,data->dr,mpc++ 2,3,5,11
6: dr->adr,K1->mpc,PC++ 7,1,9,17
```



## Steg 2 : A-modfas (Abs)


### M(PC) -> ADR

 

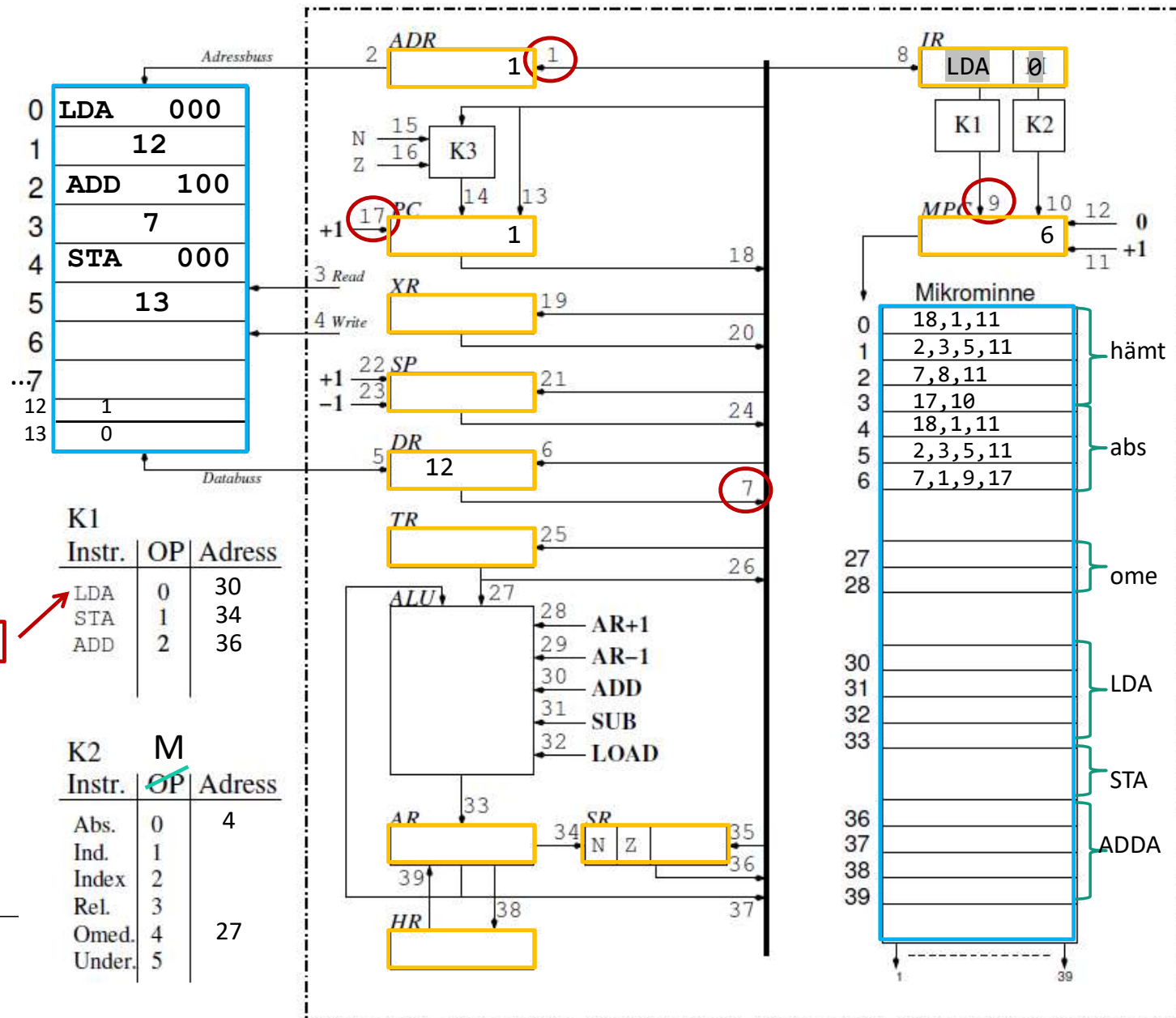- 4: pc->adr, mpc++  
 5: adr->minne, data->dr, mpc++  
 6: dr->adr, K1->mpc, PC++


18, 1, 11  
 2, 3, 5, 11  
 7, 1, 9, 17

Signal 9 aktiverar hopp till  
 exekveringsfas (LDA)




## Steg 3 : Exe-fas (LDA)

$$AR = M(ADR)$$

 


 30: adr->minne, data->dr, mpc++ 2,3,5,11  
 31: dr->tr, mpc++ 7,25,11  
 32: tr->ar, mpc++ 27,32,33,11  
 33: status, 0->mpc 34,12




## Steg 3 : Exe-fas (LDA)

$$AR = M(ADR)$$

 

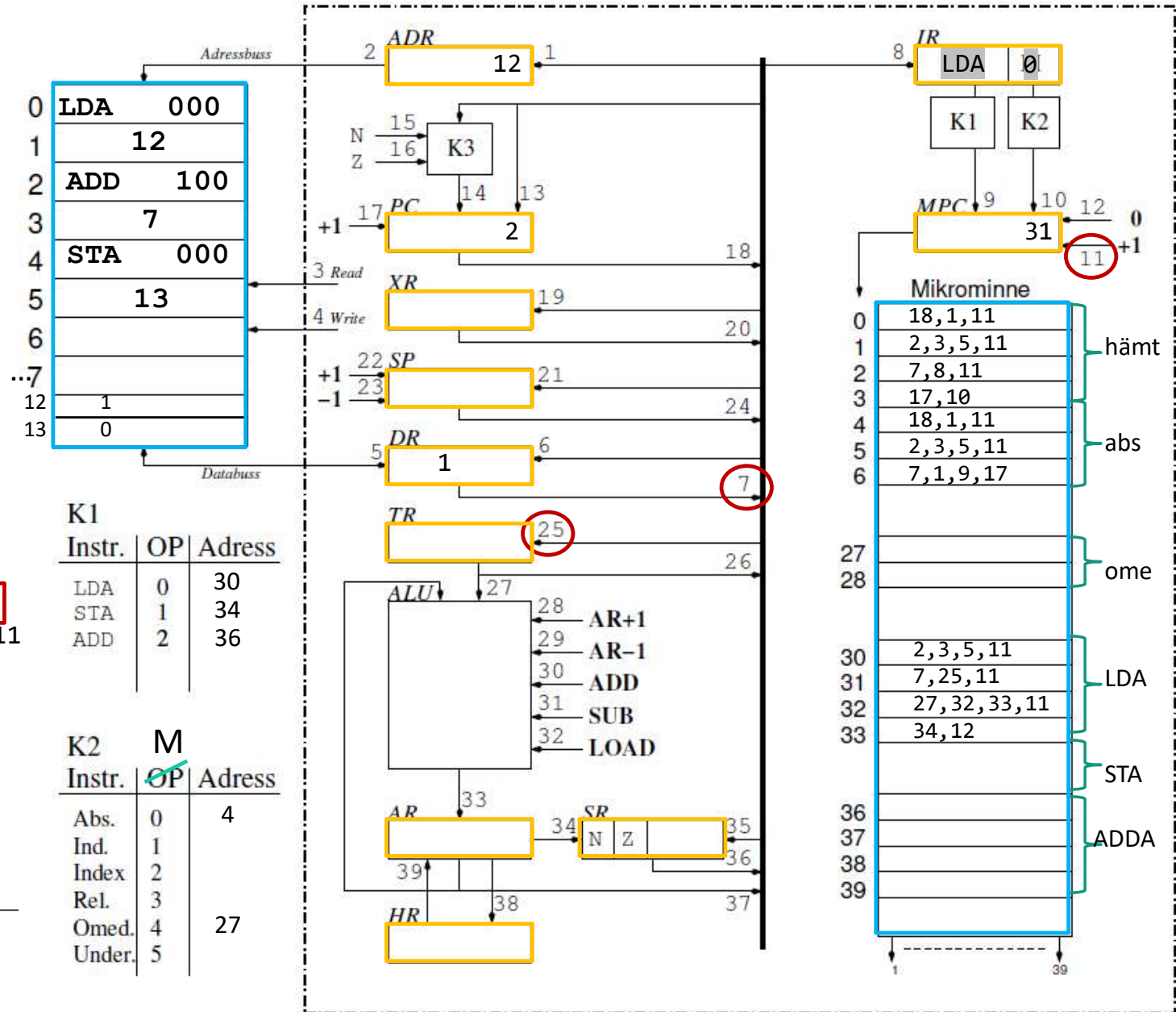
30: adr->minne,data->dr,mpc++ 2,3,5,11  
 31: dr->tr,mpc++ 7,25,11  
 32: tr->ar,mpc++ 27,32,33,11  
 33: status, 0->mpc 34,12






## Steg 3 : Exe-fas (LDA)

$$AR = M(ADR)$$

 


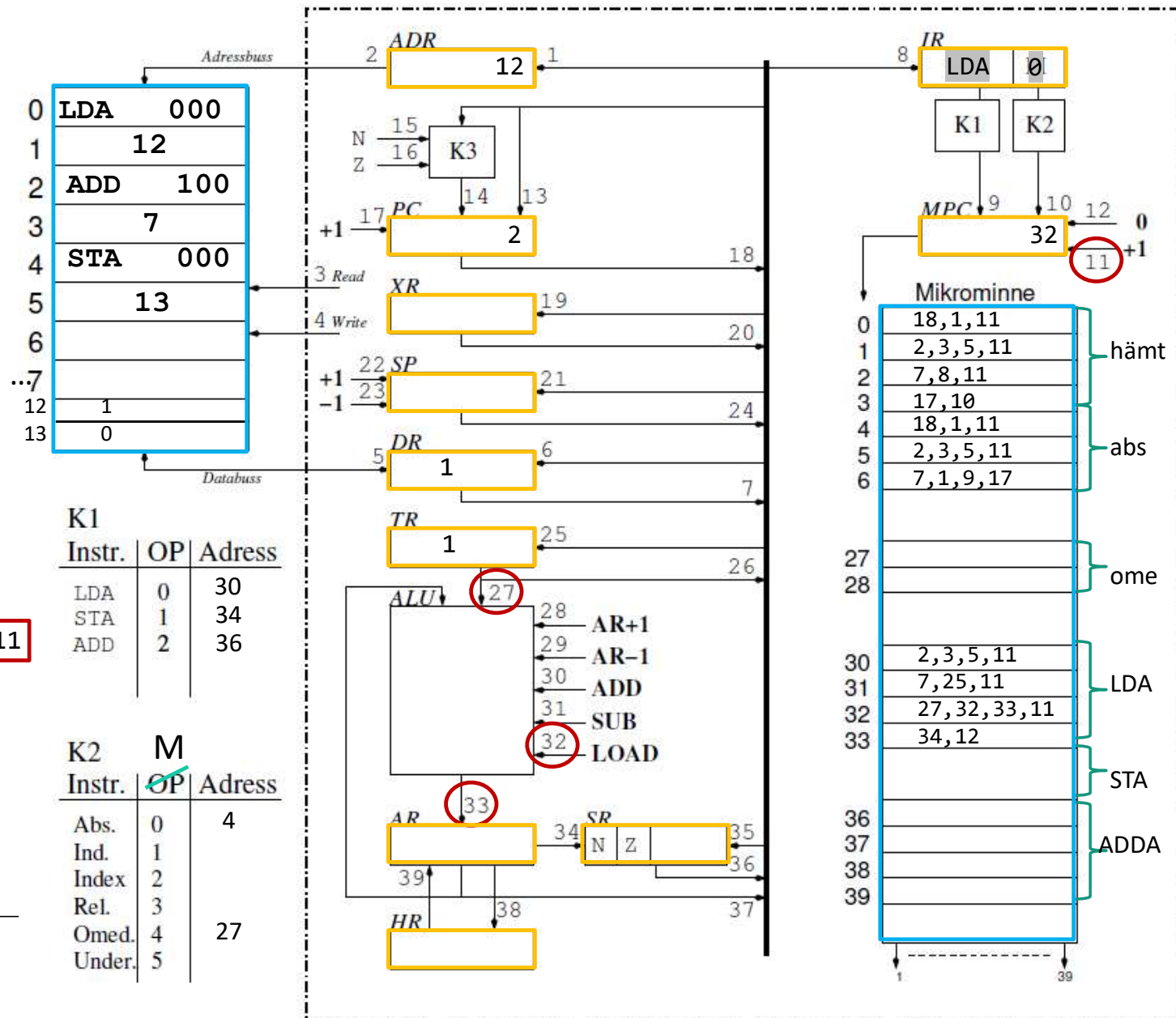30: adr->minne,data->dr,mpc++ 2,3,5,11  
 31: dr->tr,mpc++ 7,25,11  
 32: tr->ar,mpc++ 27,32,33,11  
 33: status, 0->mpc 34,12




## Steg 3 : Exe-fas (LDA)

$$AR = M(ADR)$$

 

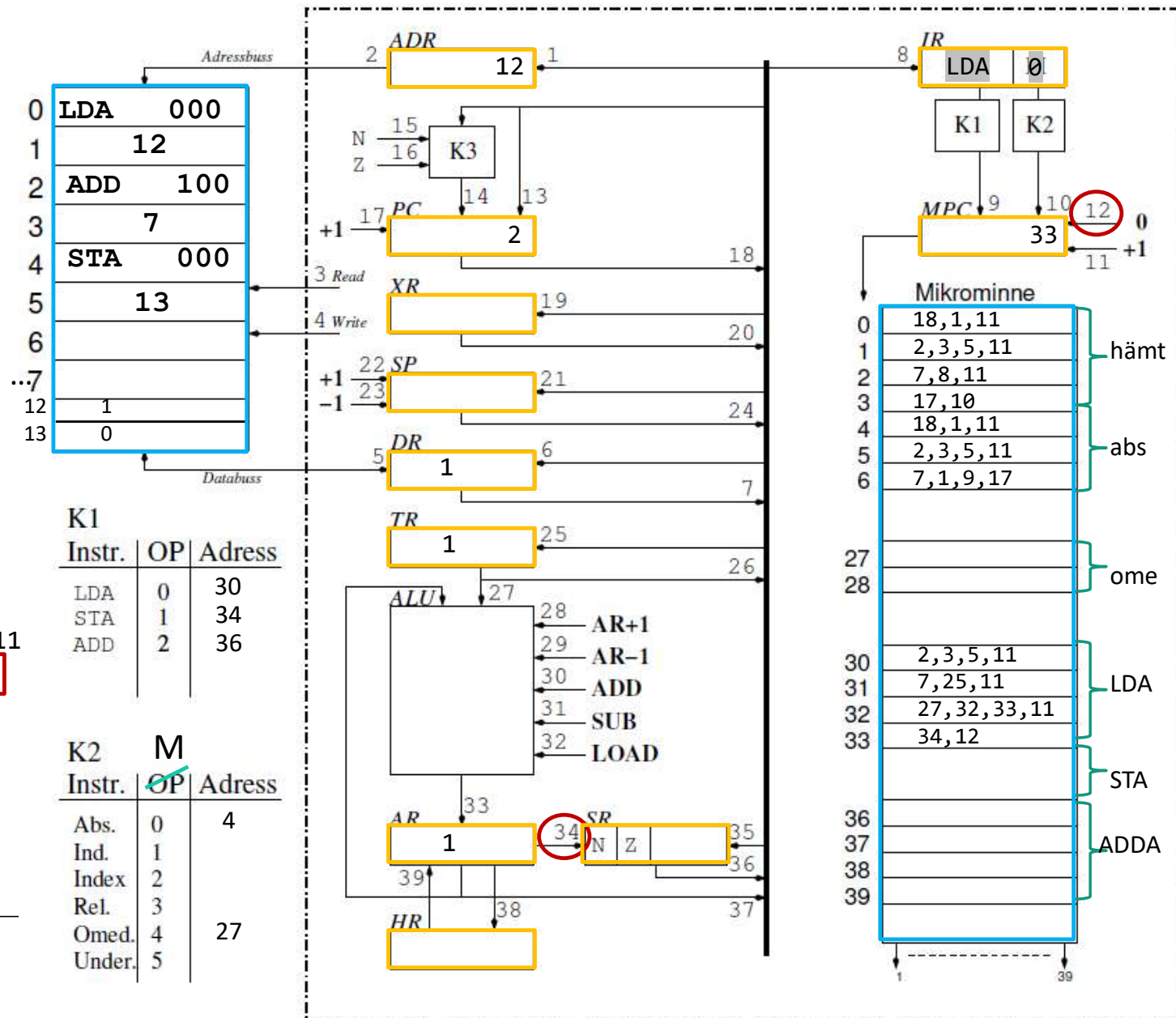30: adr->minne,data->dr,mpc++ 2,3,5,11  
 31: dr->tr,mpc++ 7,25,11  
 32: tr->ar,mpc++ 27,32,33,11  
 33: status, 0->mpc 34,12

Signal 12 aktiverar  
 nollställning av MPC,  
 för nästa hämtfas




## Steg 3 : Exe-fas (LDA)

$$AR = M(ADR)$$



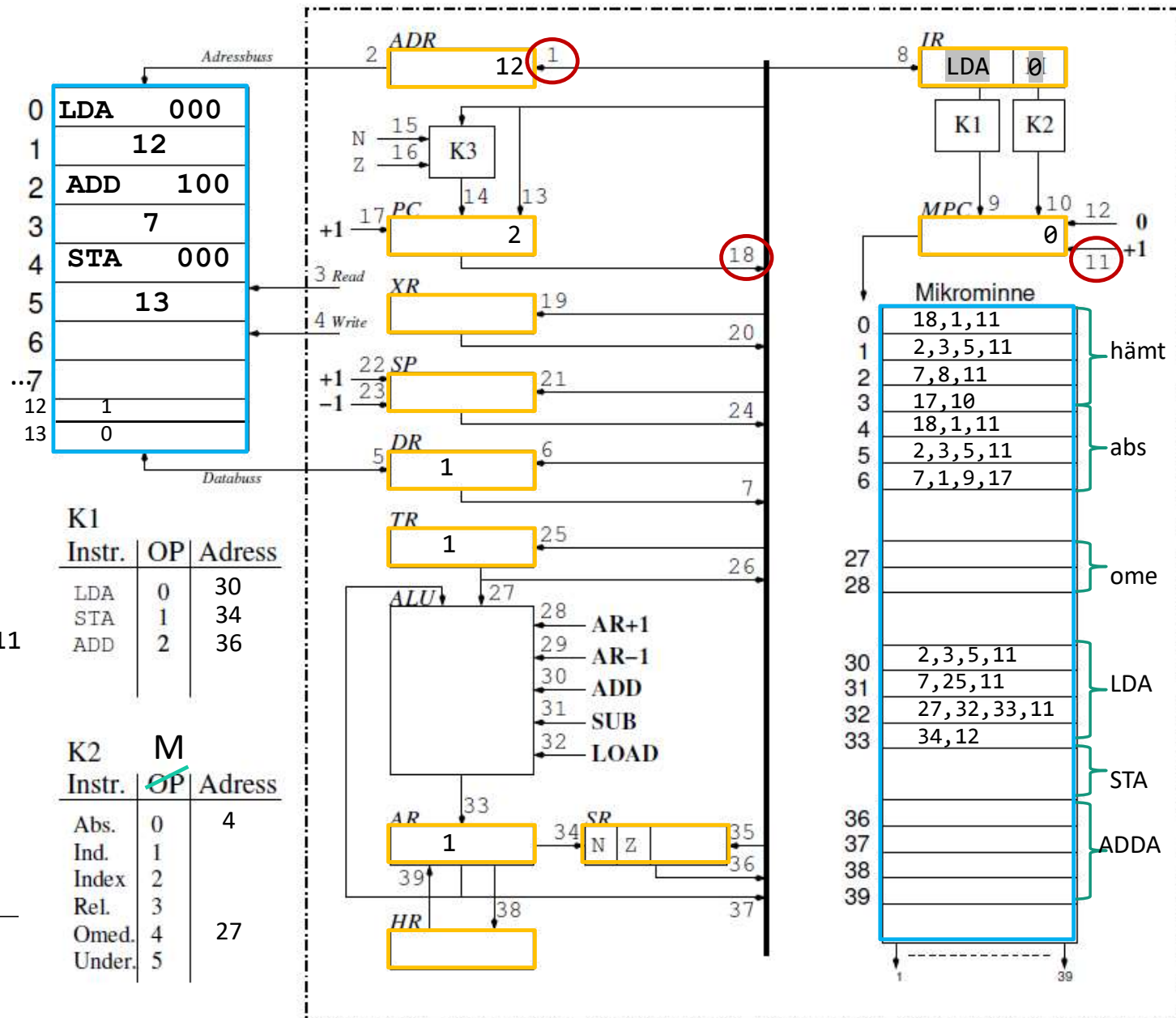30: adr->minne,data->dr,mpc++ 2,3,5,11  
 31: dr->tr,mpc++ 7,25,11  
 32: tr->ar,mpc++ 27,32,33,11  
 33: status, 0->mpc 34,12

Signal 12 aktiverar  
 nollställning av MPC,  
 för nästa hämtfas, så där!





# Mikrokod för ADD #7

## Mikrokod för ADD #7

### Steg 1 : H-fas, som förut

...

3: PC++, K2->mpc

17, 10

### Steg 2 : A-fas, Omedelbar

27: PC->adr, mpc++

18, 1, 11

28: PC++, K1->mpc

17, 9

### Steg 3 : Exe, AR=AR+M(ADR)

36: data->dr, mpc++

2, 3, 5, 11

37: dr->tr, mpc++


7, 25, 11

38: ar+tr->ar, mpc++

27, 33, 30, 11

39: status, 0->mpc

34, 12

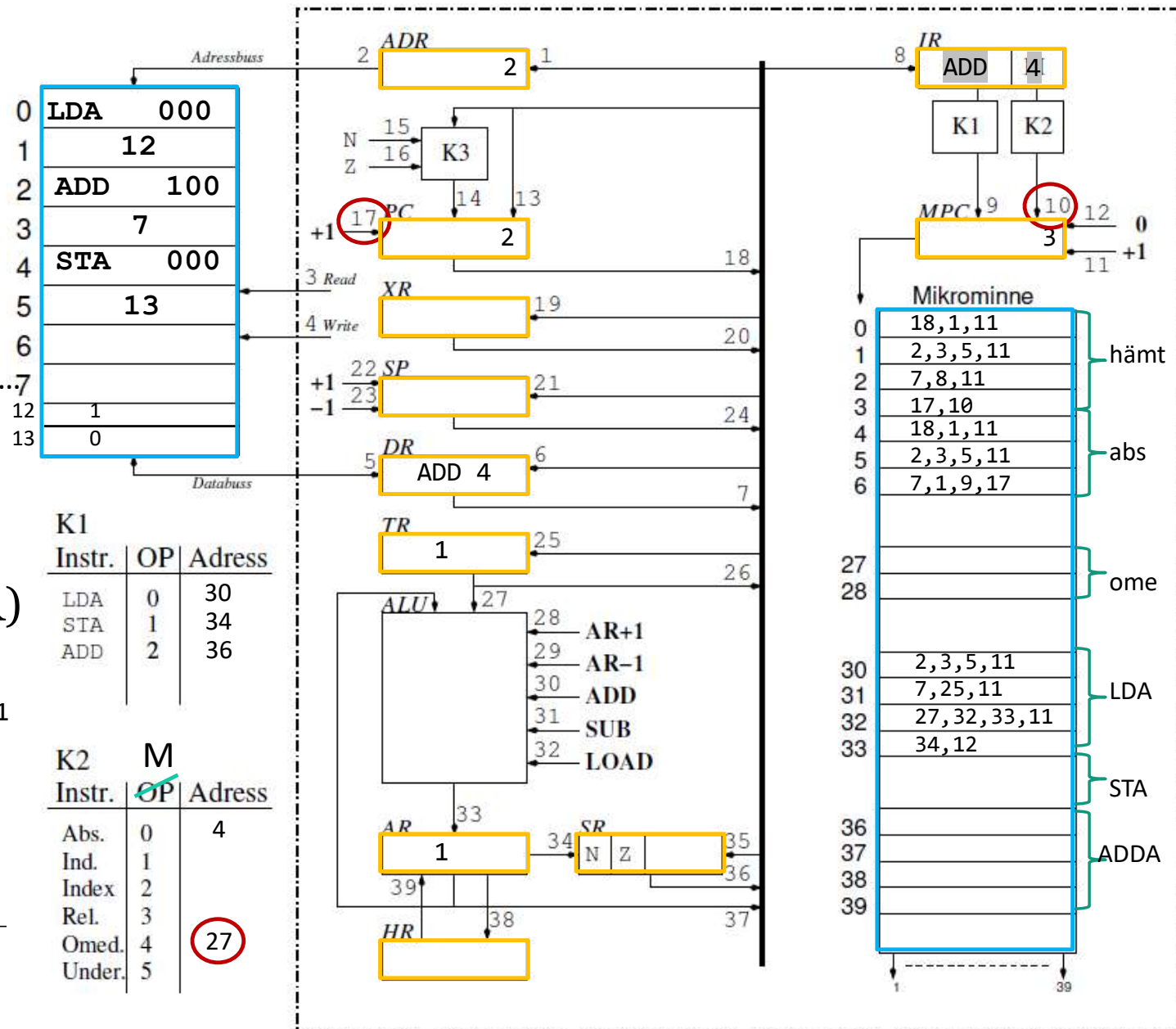

## Mikrokod för ADD #7

### Steg 1 : H-fas, som förut

...

3: PC++, K2->mpc 17,10

### Steg 2 : A-fas, Omedelbar

27: PC->adr, mpc++

18,1,11

28: PC++, K1->mpc

17,9

### Steg 3 : Exe, AR=AR+M(ADR)

36: data->dr, mpc++

2,3,5,11

37: dr->tr, mpc++


7,25,11

38: ar+tr->ar, mpc++

27,33,30,11

39: status, 0->mpc

34,12

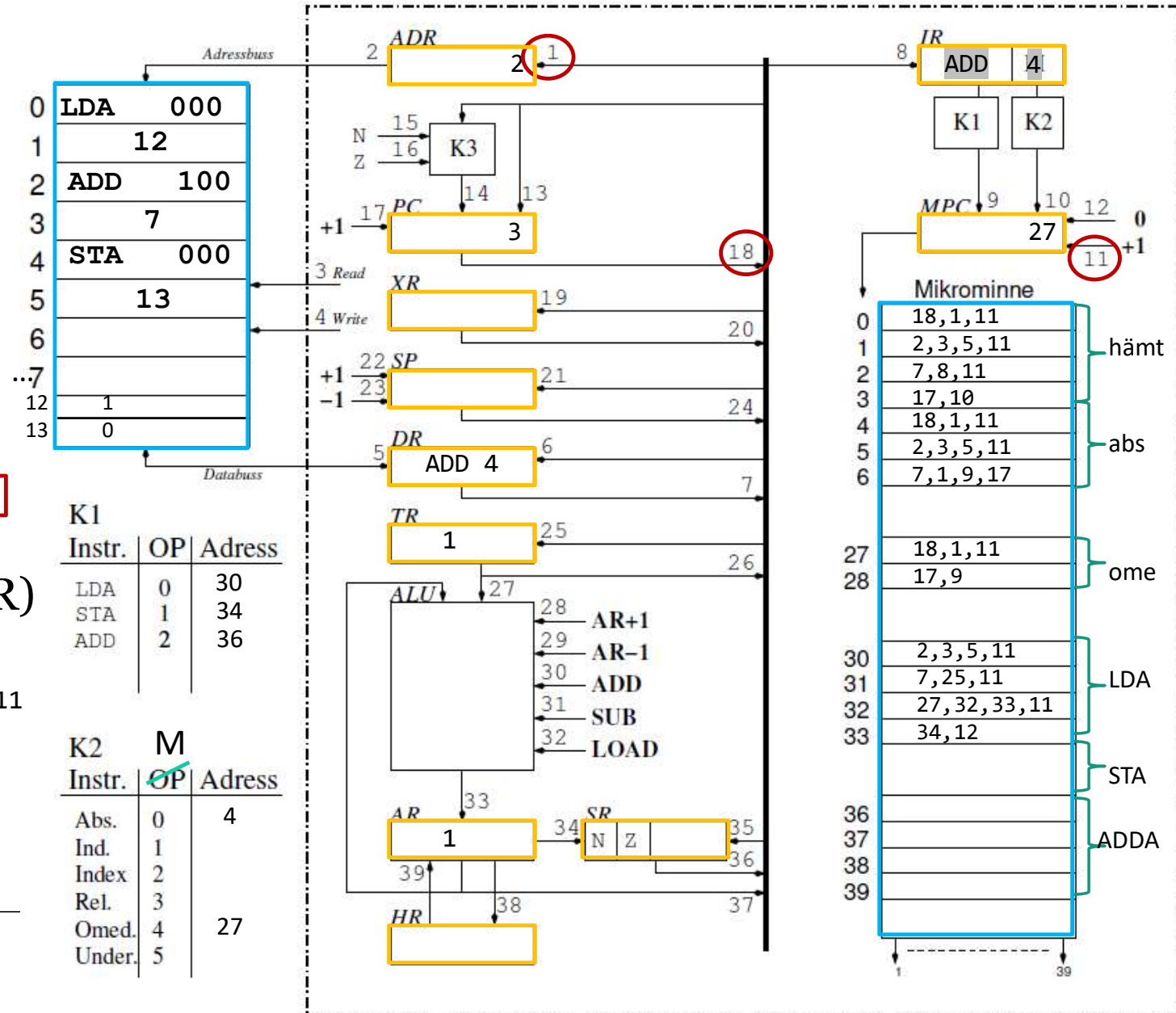

## Mikrokod för ADD #7

### Steg 1 : H-fas, som förut

...

3: PC++, K2->mpc 17, 10

### Steg 2 : A-fas, Omedelbar

27: PC->adr, mpc++

18, 1, 11

28: PC++, K1->mpc

17, 9

### Steg 3 : Exe, AR=AR+M(ADR)

36: data->dr, mpc++

2, 3, 5, 11

37: dr->tr, mpc++


7, 25, 11

38: ar+tr->ar, mpc++

27, 33, 30, 11

39: status, 0->mpc

34, 12

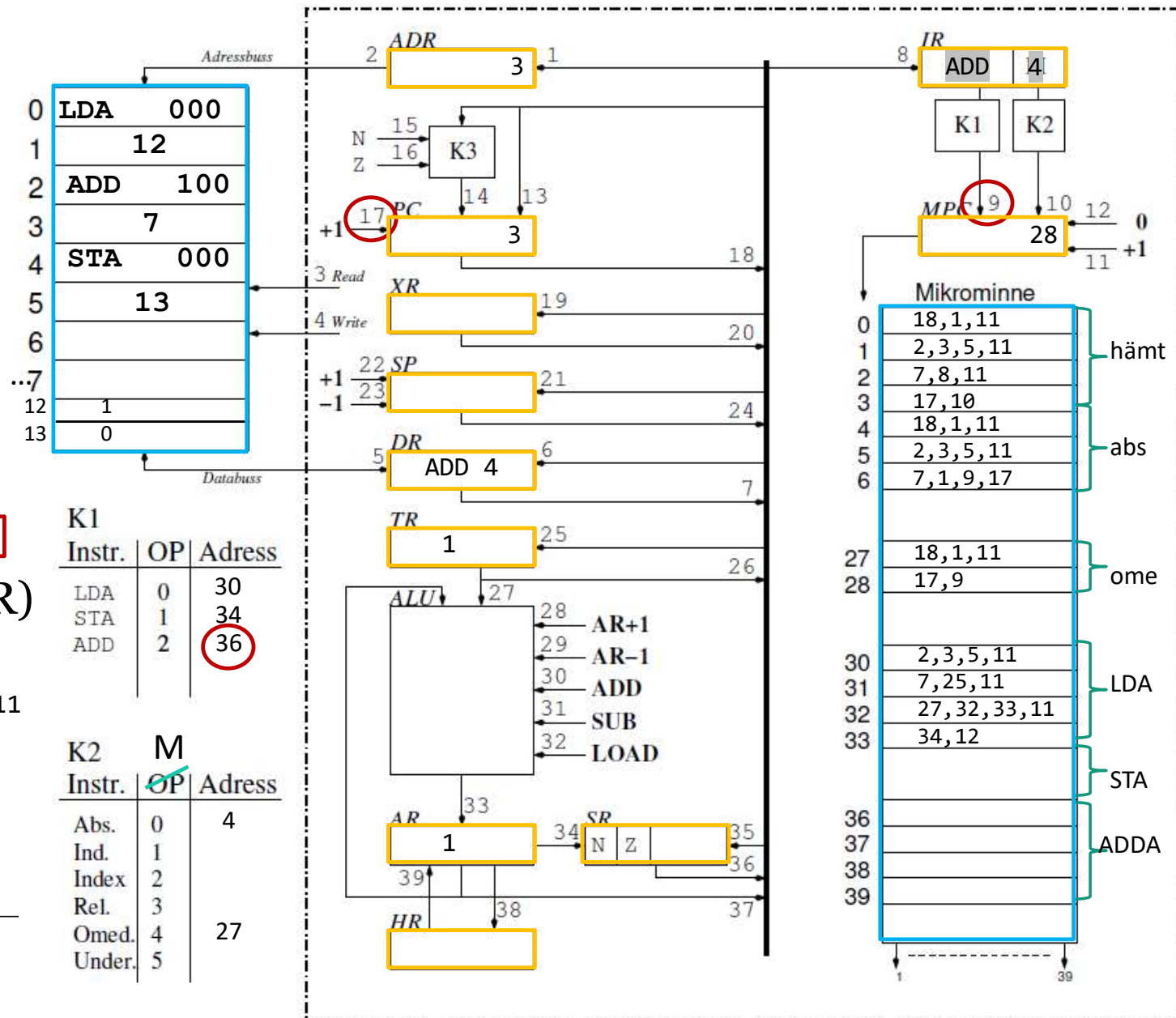

## Mikrokod för ADD #7

### Steg 1 : H-fas, som förut

...

3: PC++, K2->mpc 17,10

### Steg 2 : A-fas, Omedelbar

27: PC->adr, mpc++ 18,1,11

28: PC++, K1->mpc 17,9


### Steg 3 : Exe, AR=AR+M(ADR)

36: data->dr, mpc++ 2,3,5,11

37: dr->tr, mpc++ 7,25,11

38: ar+tr->ar, mpc++ 27,33,30,11

39: status, 0->mpc 34,12

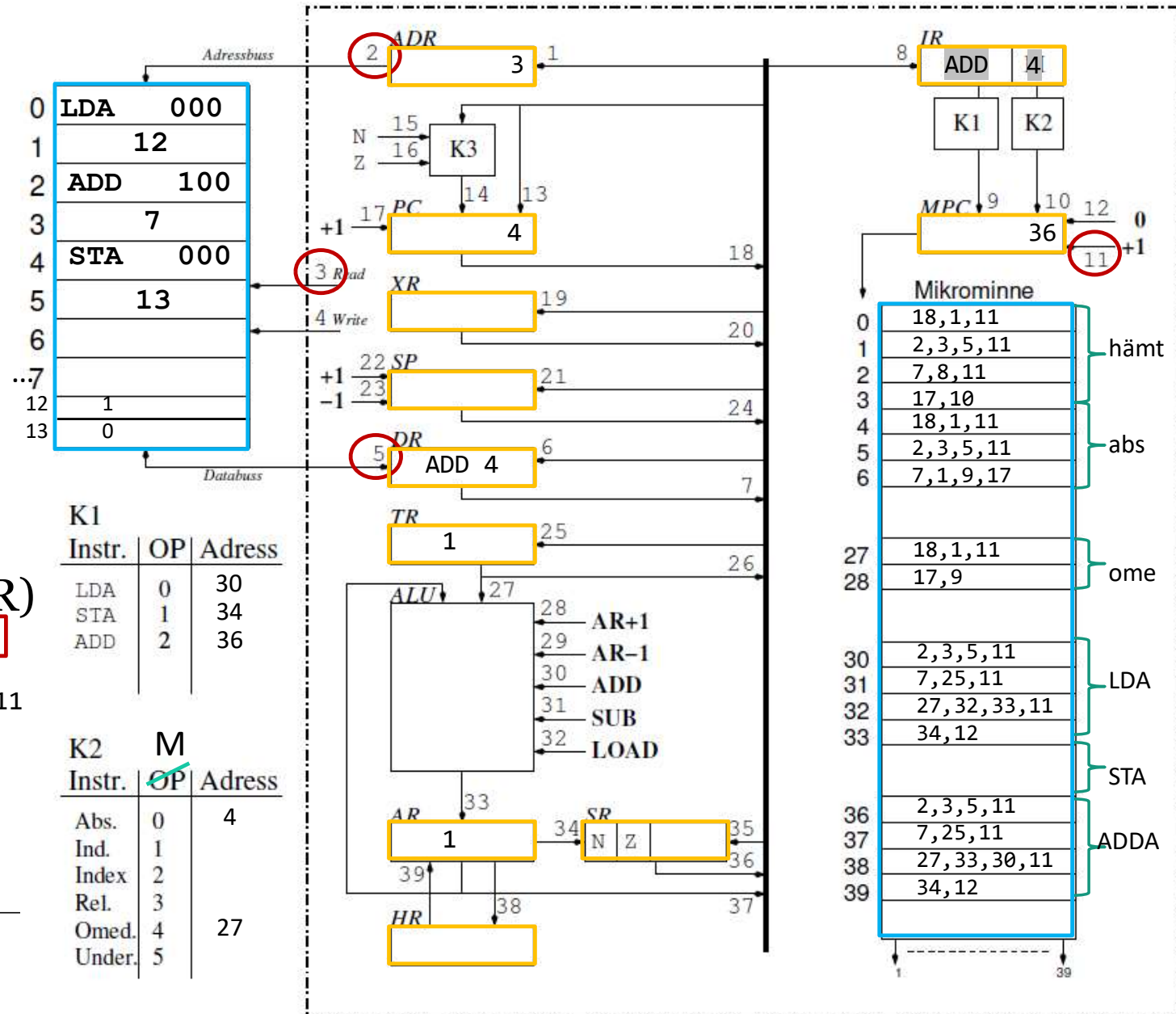

## Mikrokod för ADD #7

### Steg 1 : H-fas, som förut

3: PC++, K2->mpc 17,10

### Steg 2 : A-fas, Omedelbar

27: PC->adr, mpc++ 18,1,11

28: PC++, K1->mpc 17,9


### Steg 3 : Exe, AR=AR+M(ADR)

36: data->dr, mpc++ 2,3,5,11

37: dr->tr, mpc++ 7,25,11

38: ar+tr->ar, mpc++ 27,33,30,11

39: status, 0->mpc 34,12

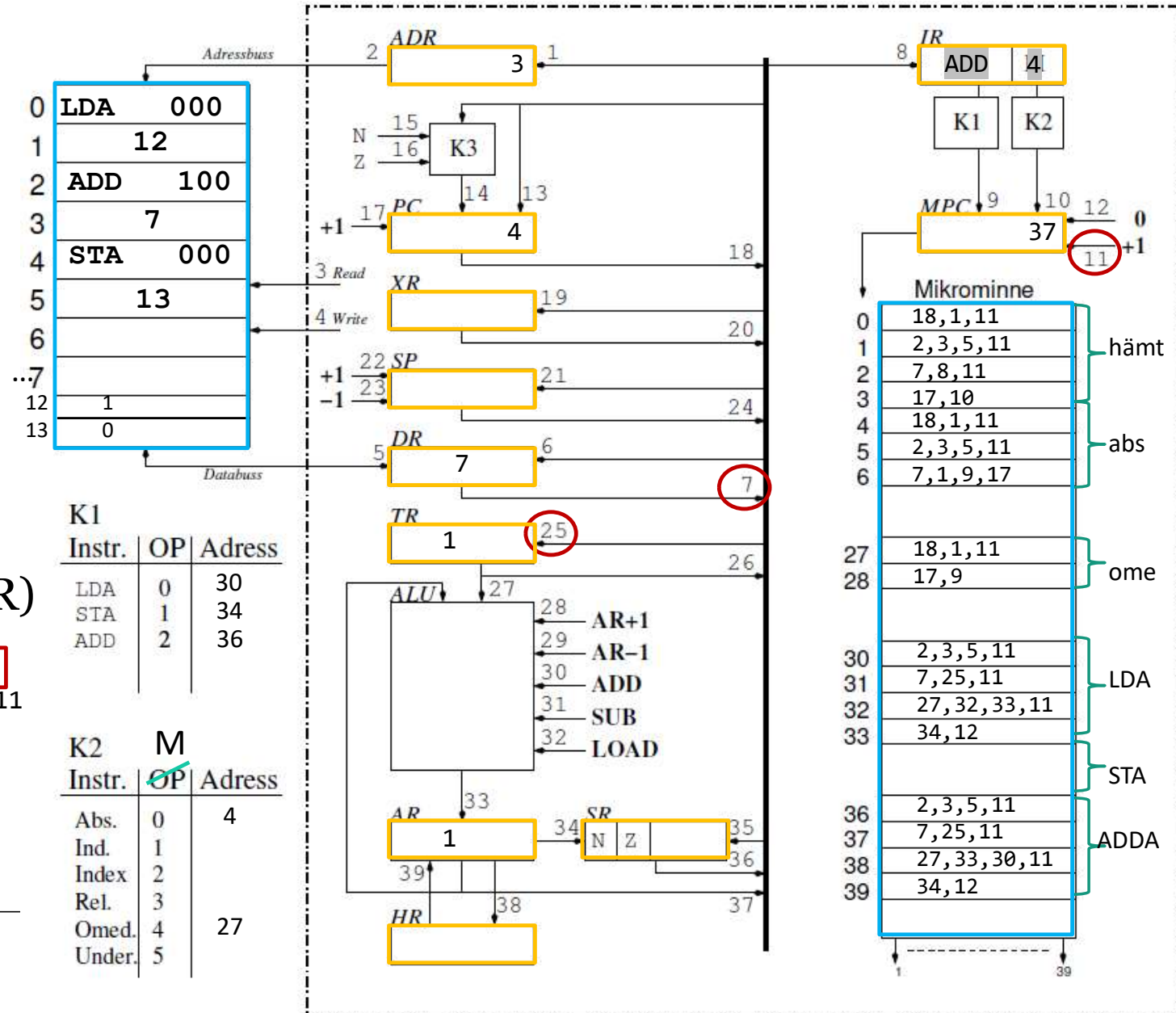



## Mikrokod för ADD #7

### Steg 1 : H-fas, som förut

...

3: PC++, K2->mpc 17,10

### Steg 2 : A-fas, Omedelbar

27: PC->adr, mpc++ 18,1,11

28: PC++, K1->mpc 17,9


### Steg 3 : Exe, AR=AR+M(ADR)

36: data->dr, mpc++ 2,3,5,11

37: dr->tr, mpc++ 7,25,11

38: ar+tr->ar, mpc++ 27,33,30,11

39: status, 0->mpc 34,12

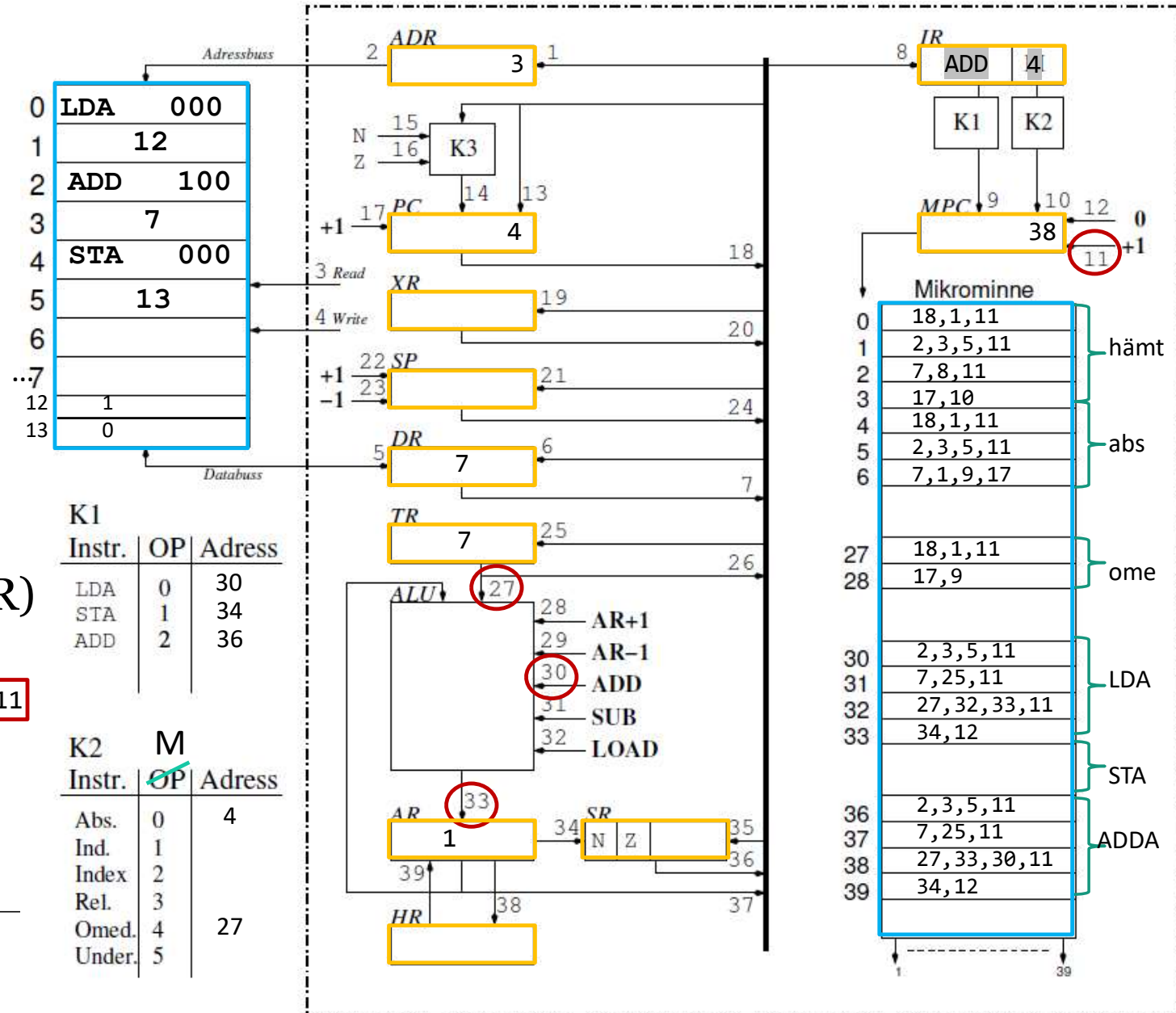

## Mikrokod för ADD #7

### Steg 1 : H-fas, som förut

...

3: PC++, K2->mpc 17,10

### Steg 2 : A-fas, Omedelbar

27: PC->adr, mpc++ 18,1,11

28: PC++, K1->mpc 17,9


### Steg 3 : Exe, AR=AR+M(ADR)

36: data->dr, mpc++ 2,3,5,11

37: dr->tr, mpc++ 7,25,11

38: ar+tr->ar, mpc++ 27,33,30,11

39: status, 0->mpc 34,12

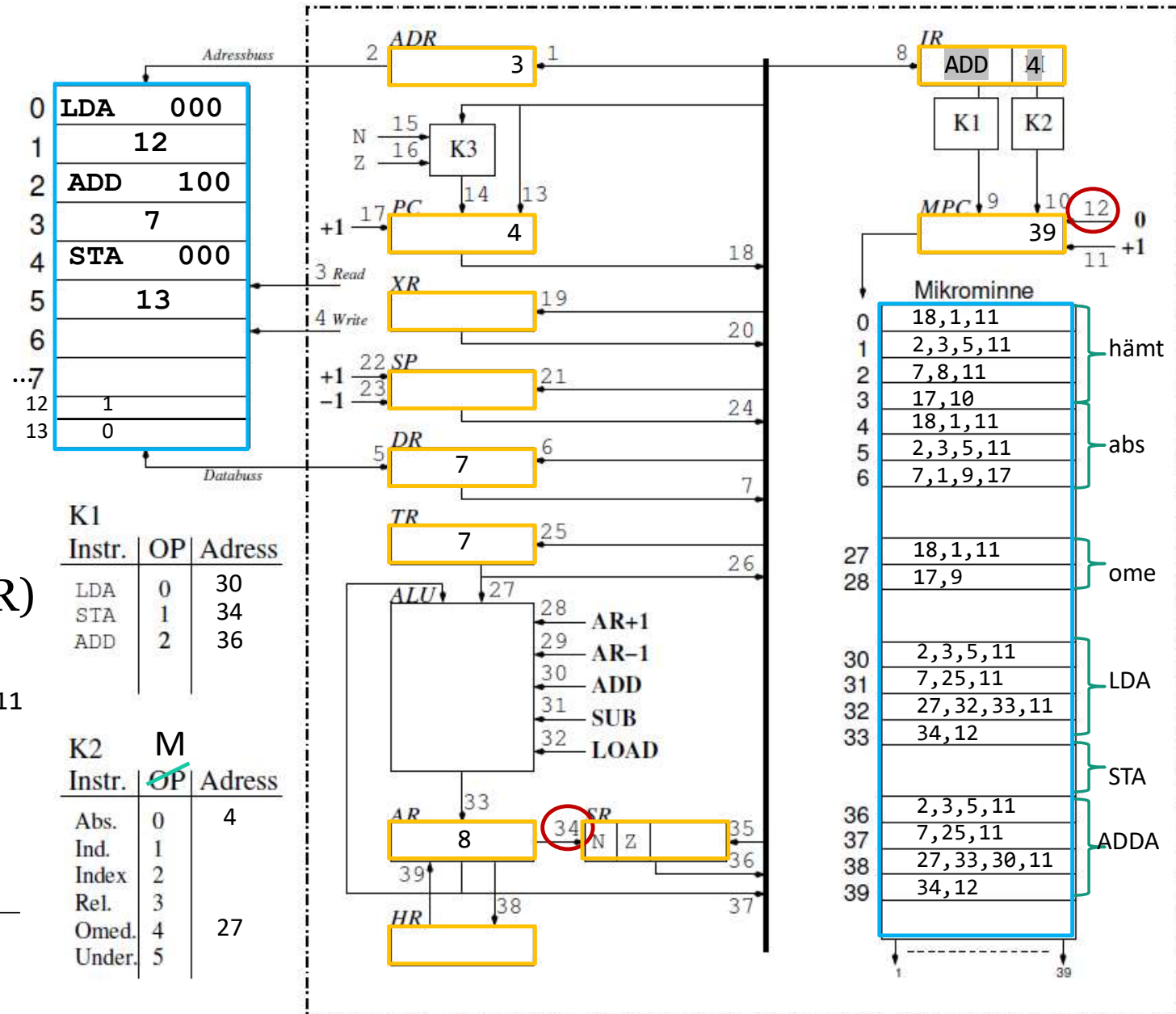



## Mikrokod för ADD #7

### Steg 1 : H-fas, som förut

...

3: PC++, K2->mpc 17,10

### Steg 2 : A-fas, Omedelbar

27: PC->adr, mpc++ 18,1,11

28: PC++, K1->mpc 17,9


### Steg 3 : Exe, AR=AR+M(ADR)

36: data->dr, mpc++ 2,3,5,11

37: dr->tr, mpc++ 7,25,11

38: ar+tr->ar, mpc++ 27,33,30,11

39: status, 0->mpc 34,12

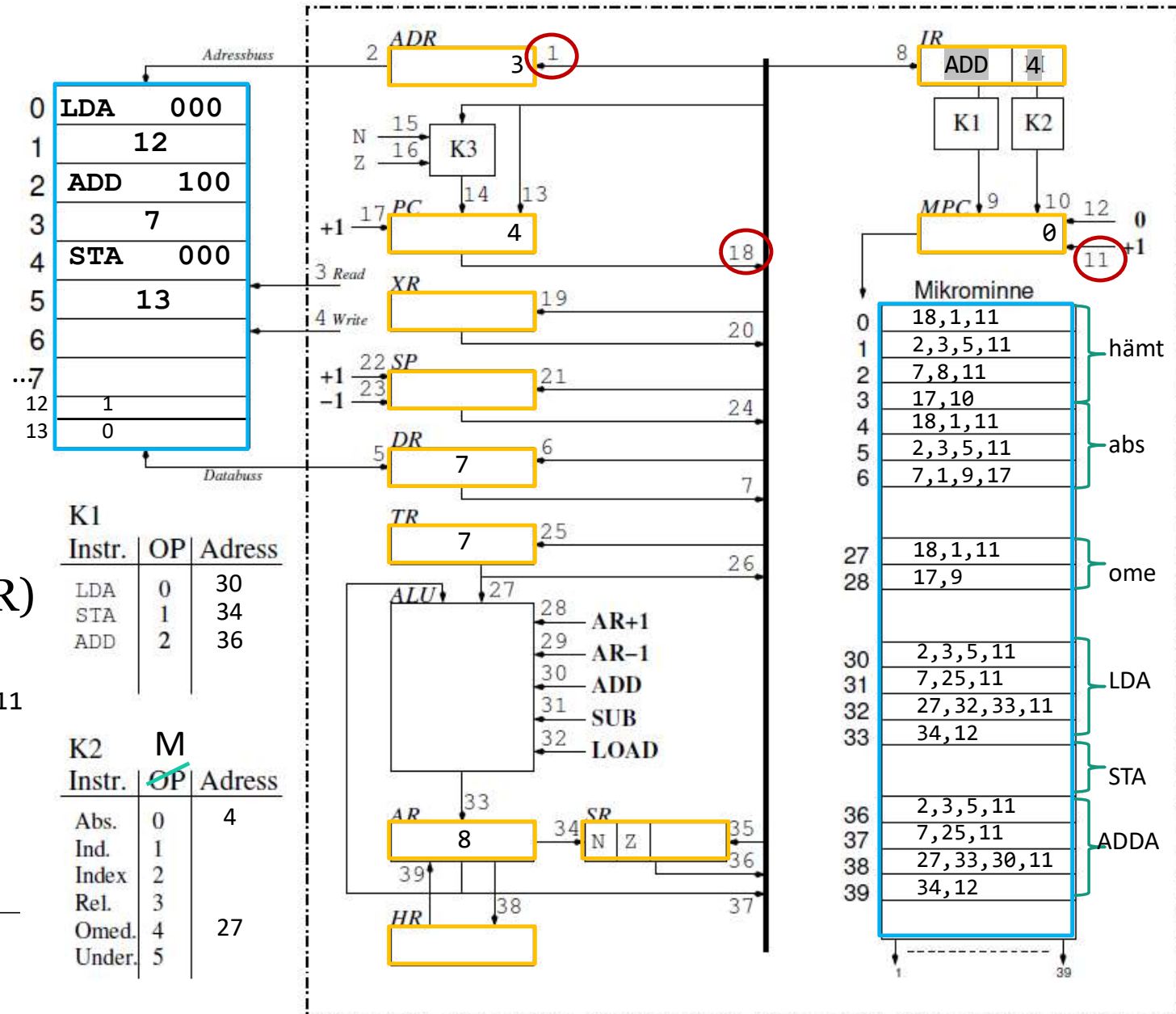

# Mikrokod för STA (13)

## Mikrokod för STA 13

### Steg 1 : H-fas, som förut

...  
3: PC++, K2->mpc


17, 10

### Steg 2 : A-fas, Absolut

...  
6: dr->adr, K1->mpc, PC++ 7, 1, 9, 17

### Steg 3 : Exe, AR->M(ADR)

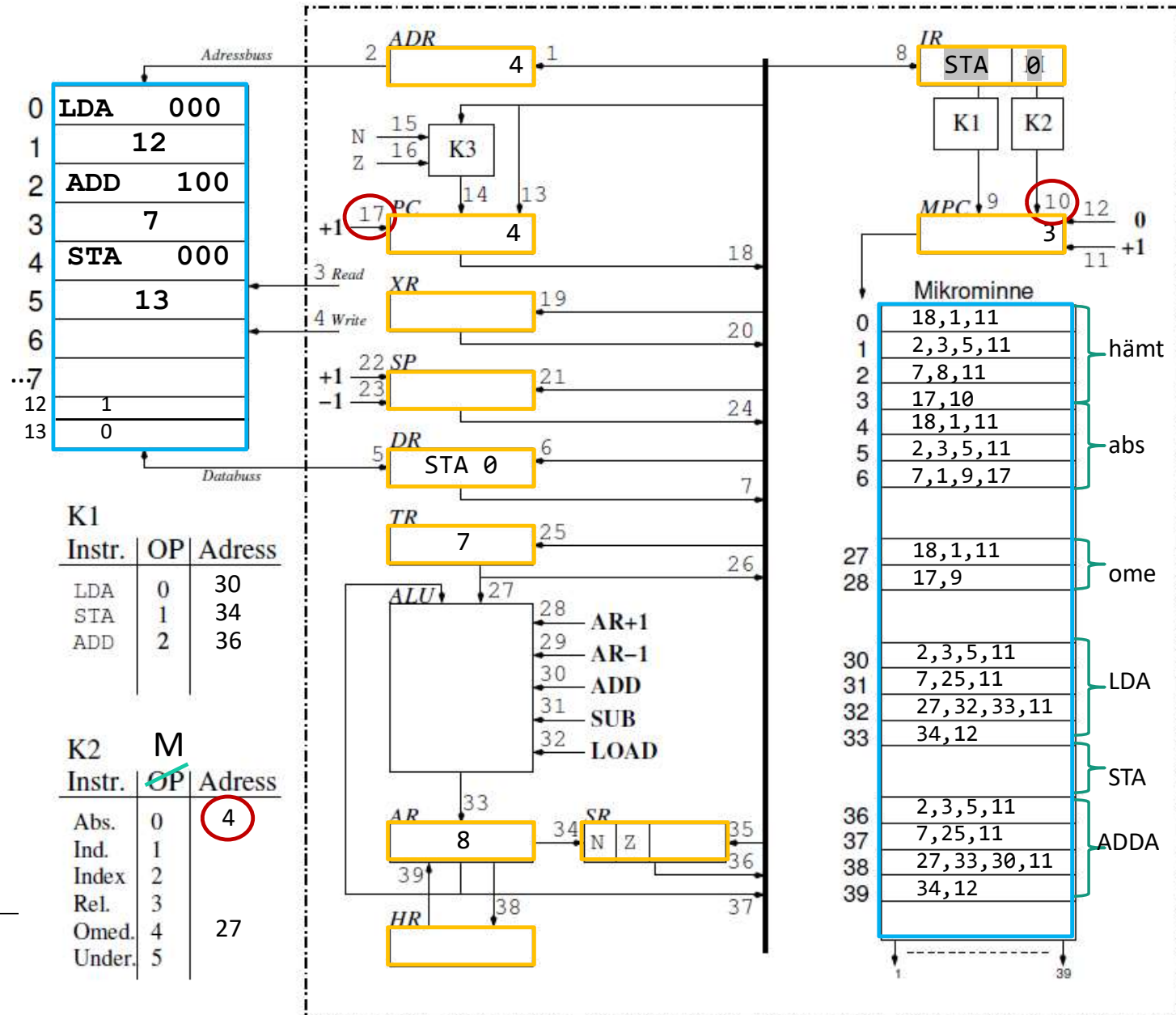34: ar->dr, mpc++ 37, 6, 11  
35: dr->M, 0->mpc 2, 4, 5, 12



## Mikrokod för STA 13

### Steg 1 : H-fas, som förut


...  
3: PC++, K2->mpc 17, 10

### Steg 2 : A-fas, Absolut

...  
6: dr->adr, K1->mpc, PC++ 7, 1, 9, 17

### Steg 3 : Exe, AR->M(ADR)

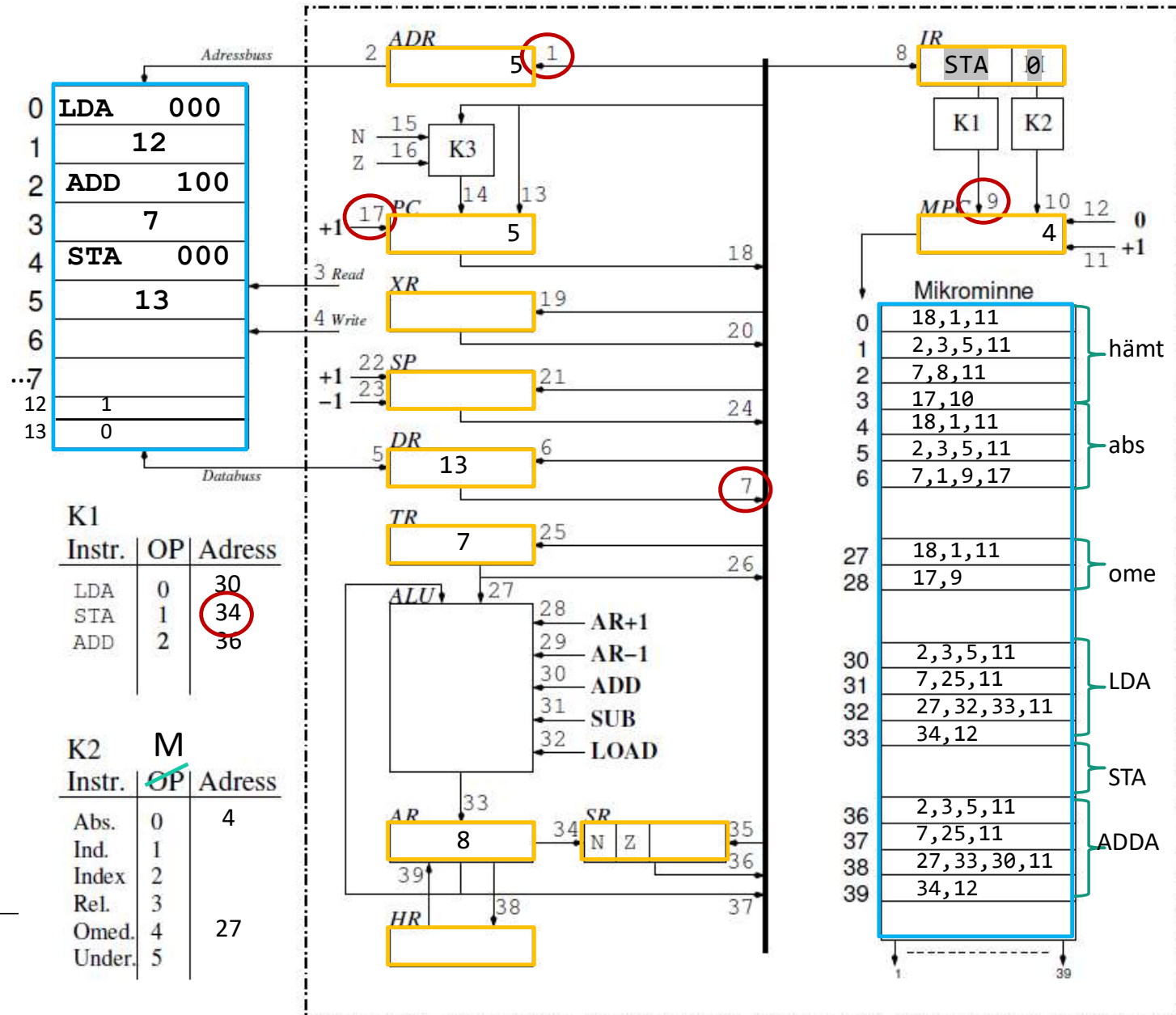34: ar->dr, mpc++ 37, 6, 11  
35: dr->M, 0->mpc 2, 4, 5, 12



## Mikrokod för STA 13

### Steg 1 : H-fas, som förut


...  
3: PC++, K2->mpc 17, 10

### Steg 2 : A-fas, Absolut

...  
6: dr->adr, K1->mpc, PC++ 7, 1, 9, 17

### Steg 3 : Exe, AR->M(ADR)

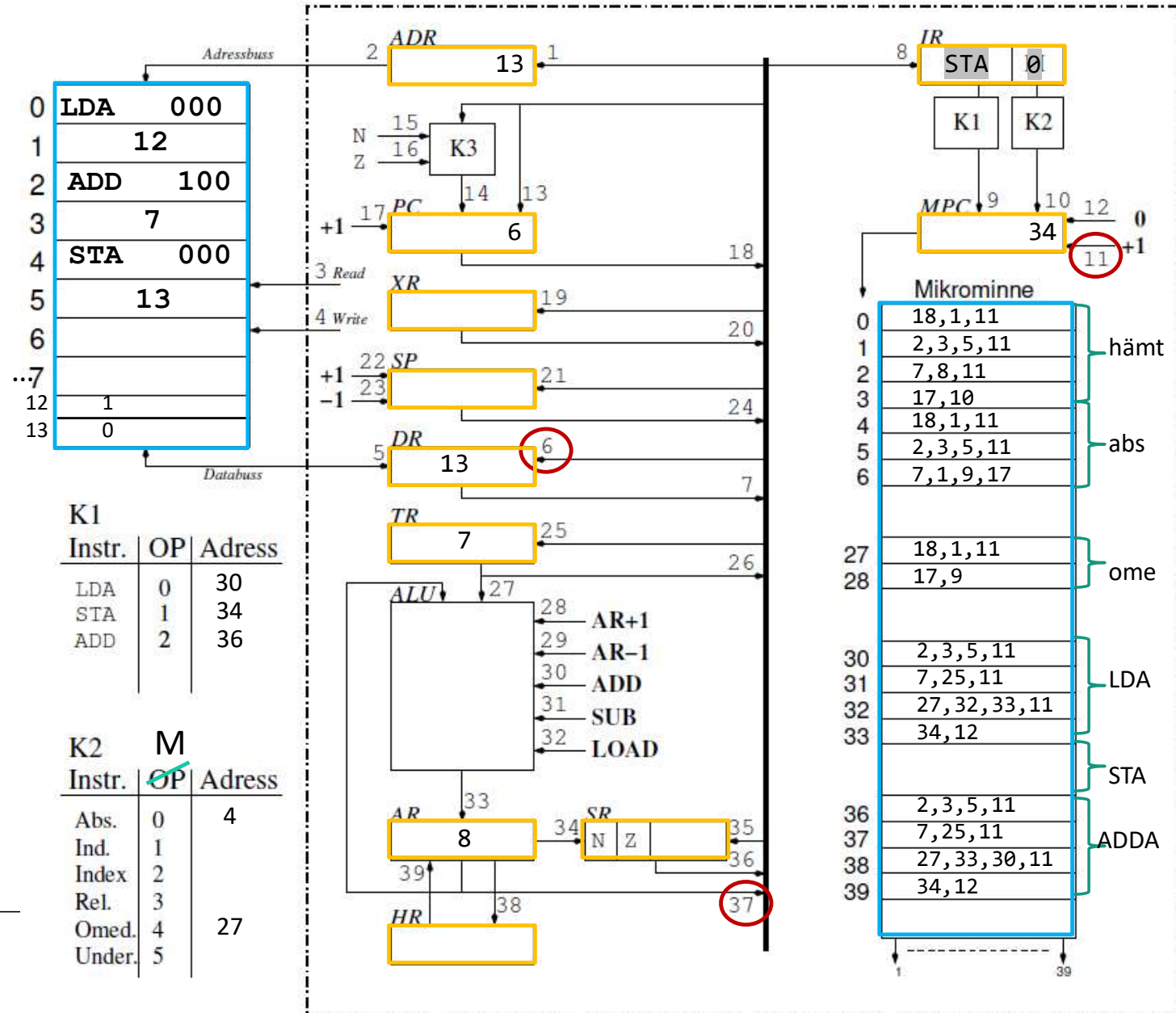34: ar->dr, mpc++ 37, 6, 11  
35: dr->M, 0->mpc 2, 4, 5, 12



## Mikrokod för STA 13

### Steg 1 : H-fas, som förut


...  
3: PC++, K2->mpc 17,10

### Steg 2 : A-fas, Absolut

...  
6: dr->adr, K1->mpc, PC++ 7,1,9,17

### Steg 3 : Exe, AR->M(ADR)

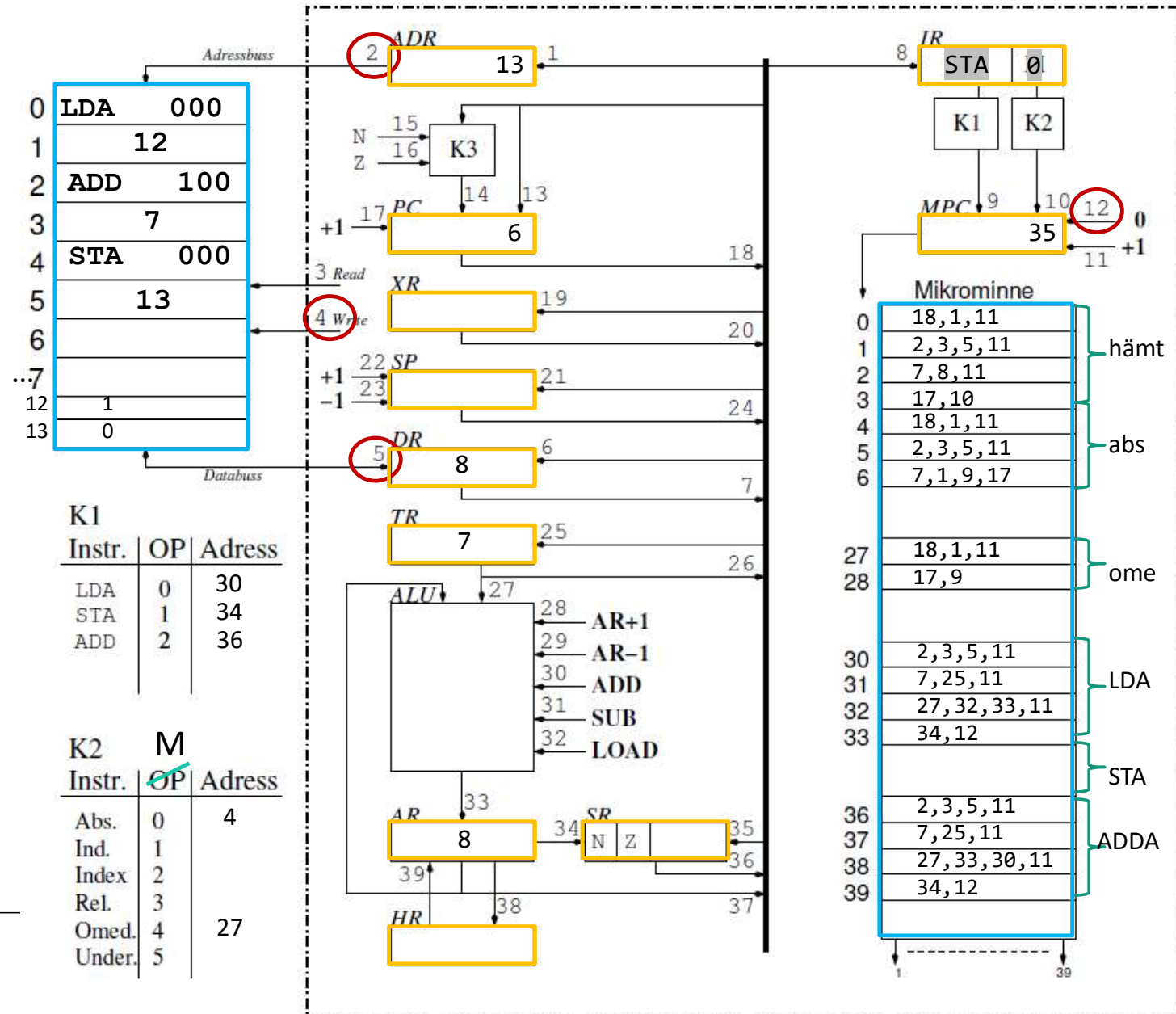34: ar->dr, mpc++ 37,6,11  
35: dr->M, 0->mpc 2,4,5,12





## Mikrokod för STA 13

### Steg 1 : H-fas, som förut


...  
3: PC++, K2->mpc 17, 10


### Steg 2 : A-fas, Absolut

...  
6: dr->adr, K1->mpc, PC++ 7, 1, 9, 17

### Steg 3 : Exe, AR->M(ADR)

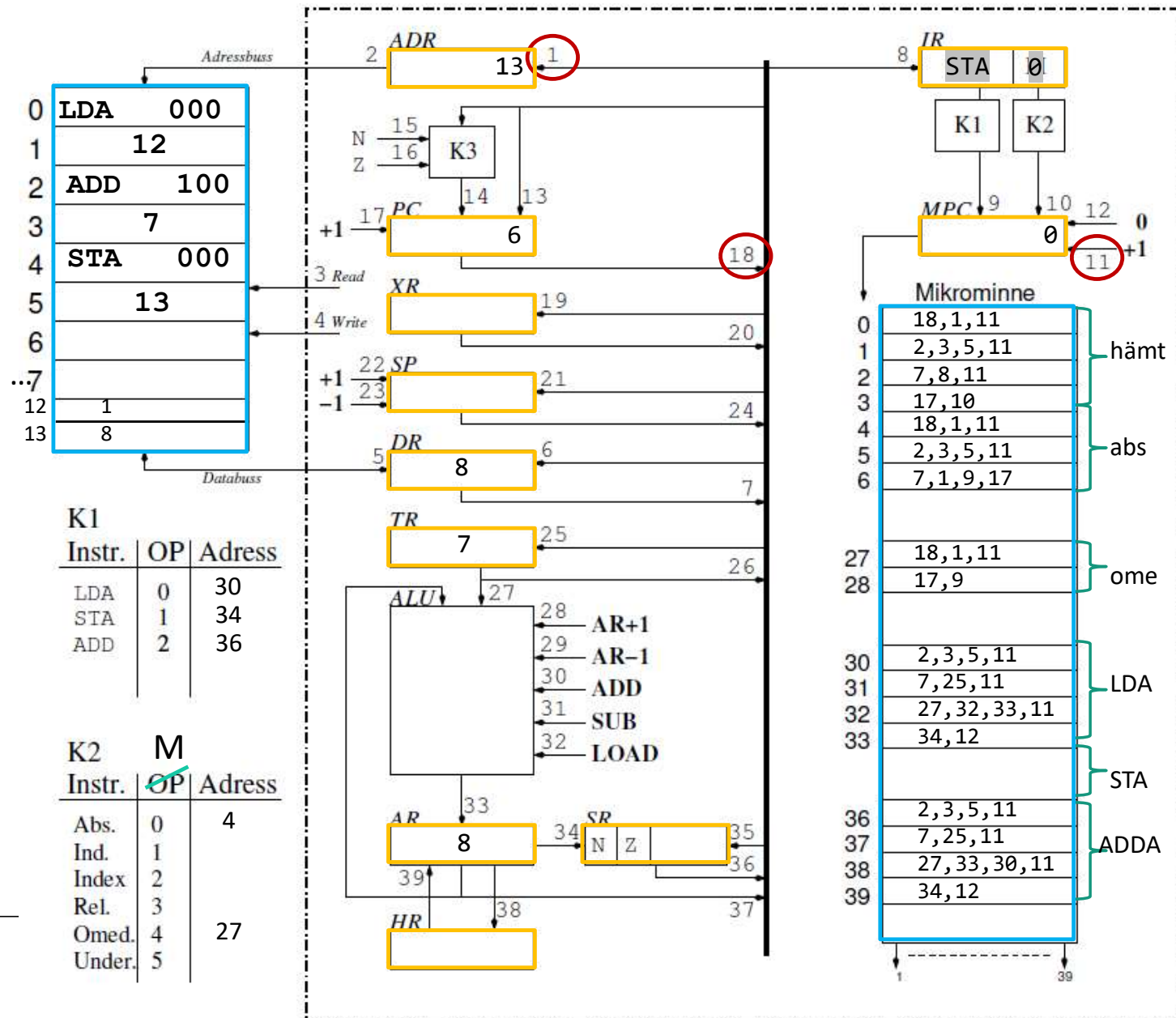34: ar->dr, mpc++ 37, 6, 11  
35: dr->M, 0->mpc 2, 4, 5, 12



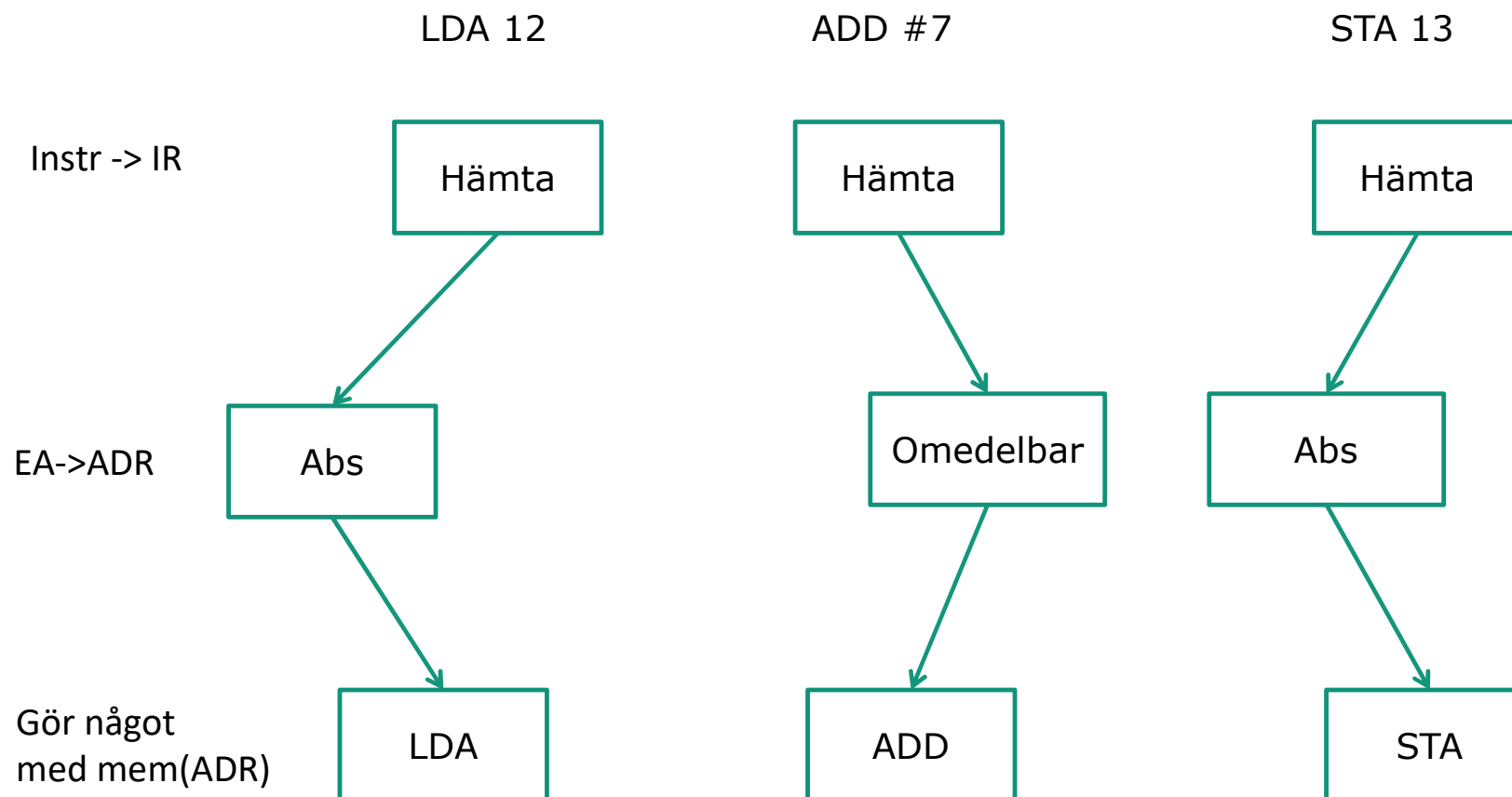



# Mikrokod för LDA 3(X)

*Indexerad adressering*

# Mikrokod för LDA 3(X)

$M(XR+3) \rightarrow AR$

## Steg 1 : H-fas

Finns redan

## Steg 2 : A-fas, Indexerad

12:  $PC \rightarrow ADR, PC++, MPC++$

13:  $M \rightarrow DR, XR \rightarrow TR, MPC++$


14:  $DR \rightarrow TR, TR \rightarrow AR, AR \rightarrow HR, MPC++$

15:  $AR+TR \rightarrow AR, MPC++$

16:  $HR \rightarrow AR, AR \rightarrow ADR, K1 \rightarrow MPC$

## Steg 3 : Exe, LDA

Finns redan

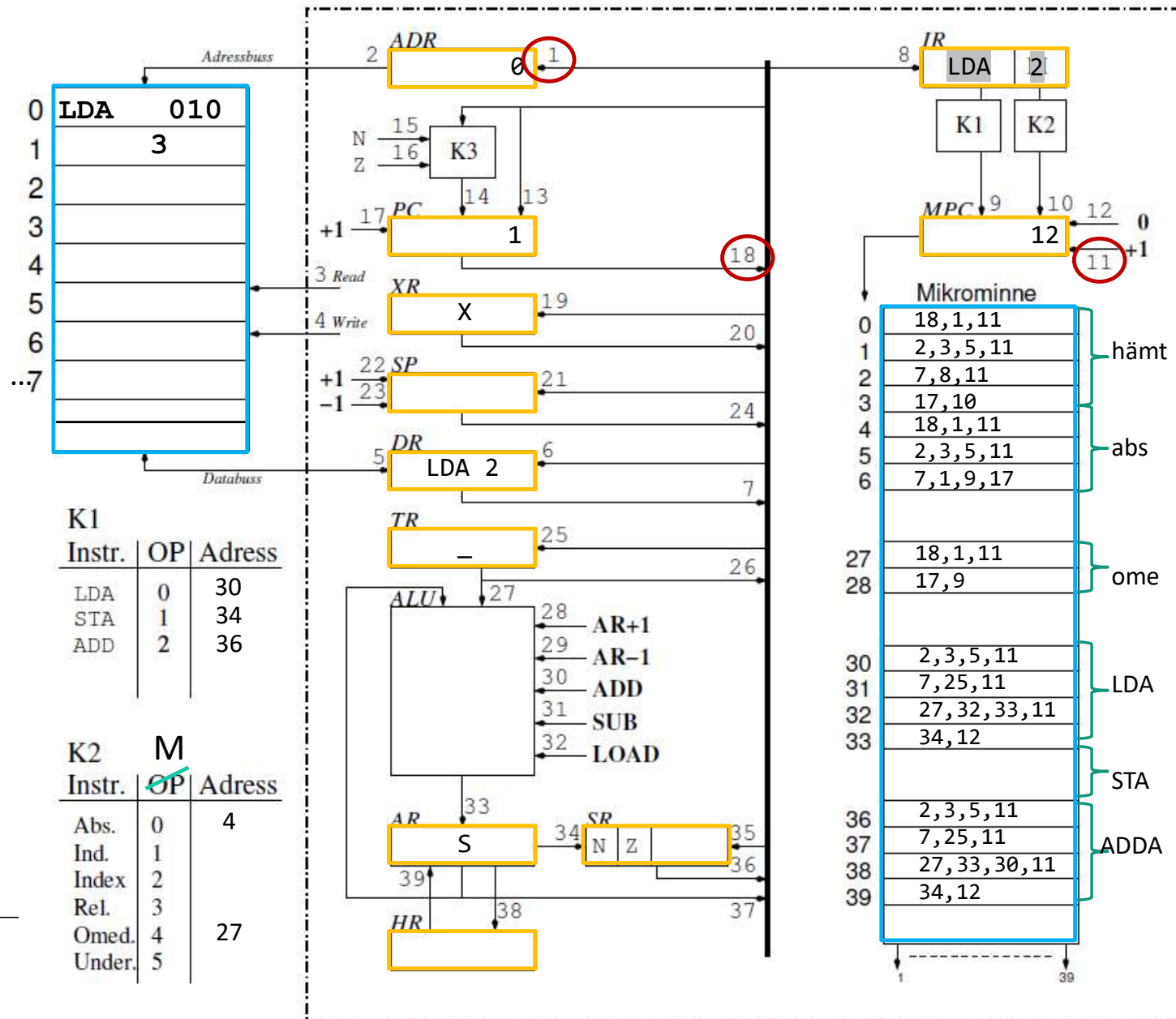

# Mikrokod för LDA 3(X)

$M(XR+3) \rightarrow AR$

## Steg 1 : H-fas

Finns redan

## Steg 2 : A-fas, Indexerad

12:  $PC \rightarrow ADR, PC++, MPC++$

13:  $M \rightarrow DR, XR \rightarrow TR, MPC++$


14:  $DR \rightarrow TR, TR \rightarrow AR, AR \rightarrow HR, MPC++$

15:  $AR+TR \rightarrow AR, MPC++$

16:  $HR \rightarrow AR, AR \rightarrow ADR, K1 \rightarrow MPC$

## Steg 3 : Exe, LDA

Finns redan

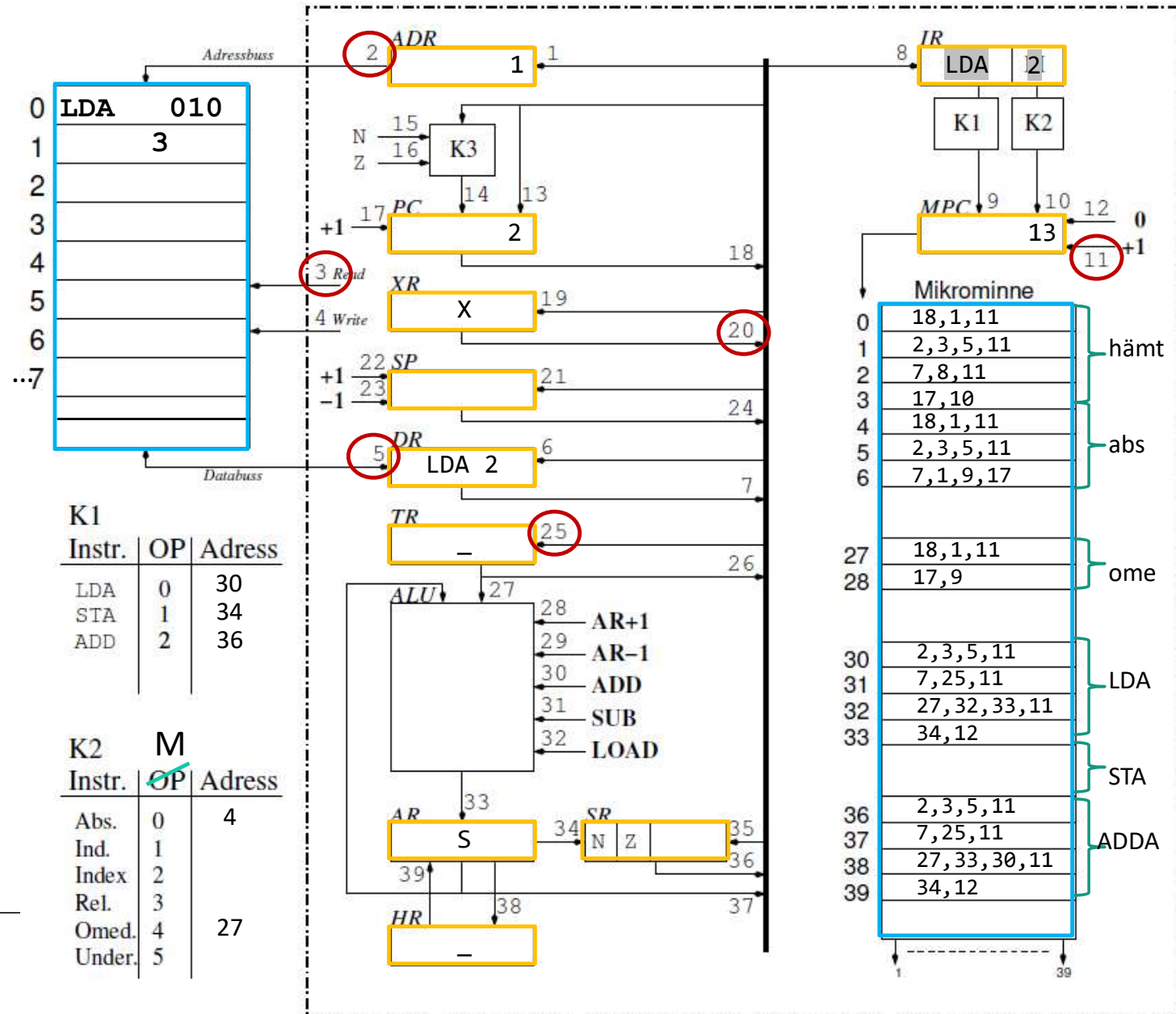

# Mikrokod för LDA 3(X)

$M(XR+3) \rightarrow AR$

## Steg 1 : H-fas


Finns redan

## Steg 2 : A-fas, Indexerad

- 12:  $PC \rightarrow ADR, PC++, MPC++$
- 13:  $M \rightarrow DR, XR \rightarrow TR, MPC++$
- 14:  $DR \rightarrow TR, TR \rightarrow AR, AR \rightarrow HR, MPC++$
- 15:  $AR+TR \rightarrow AR, MPC++$
- 16:  $HR \rightarrow AR, AR \rightarrow ADR, K1 \rightarrow MPC$

## Steg 3 : Exe, LDA

Finns redan

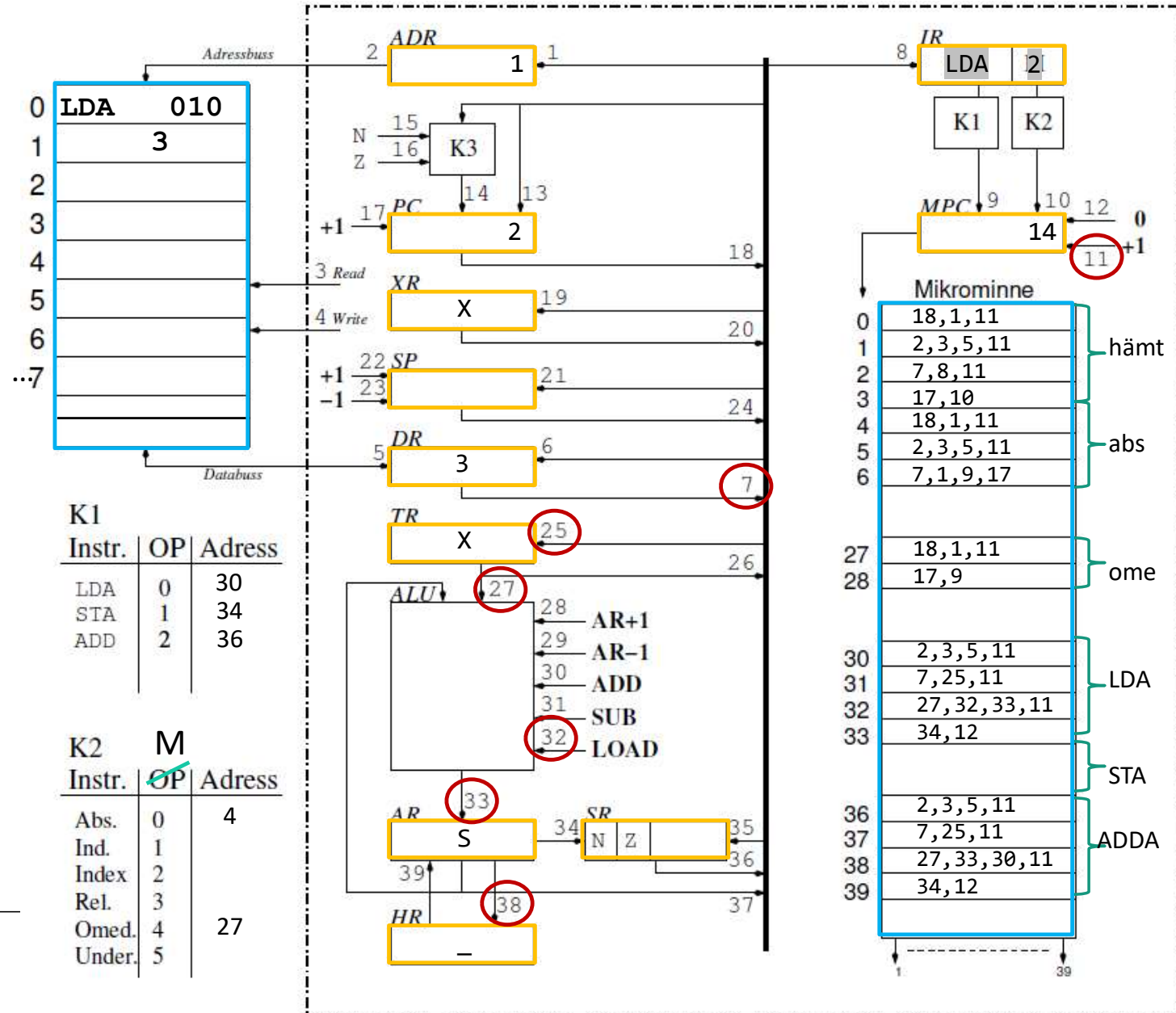

# Mikrokod för LDA 3(X)

$M(XR+3) \rightarrow AR$

## Steg 1 : H-fas

Finns redan

## Steg 2 : A-fas, Indexerad

12:  $PC \rightarrow ADR, PC++, MPC++$

13:  $M \rightarrow DR, XR \rightarrow TR, MPC++$


14:  $DR \rightarrow TR, TR \rightarrow AR, AR \rightarrow HR, MPC++$

15:  $AR+TR \rightarrow AR, MPC++$

16:  $HR \rightarrow AR, AR \rightarrow ADR, K1 \rightarrow MPC$

## Steg 3 : Exe, LDA

Finns redan

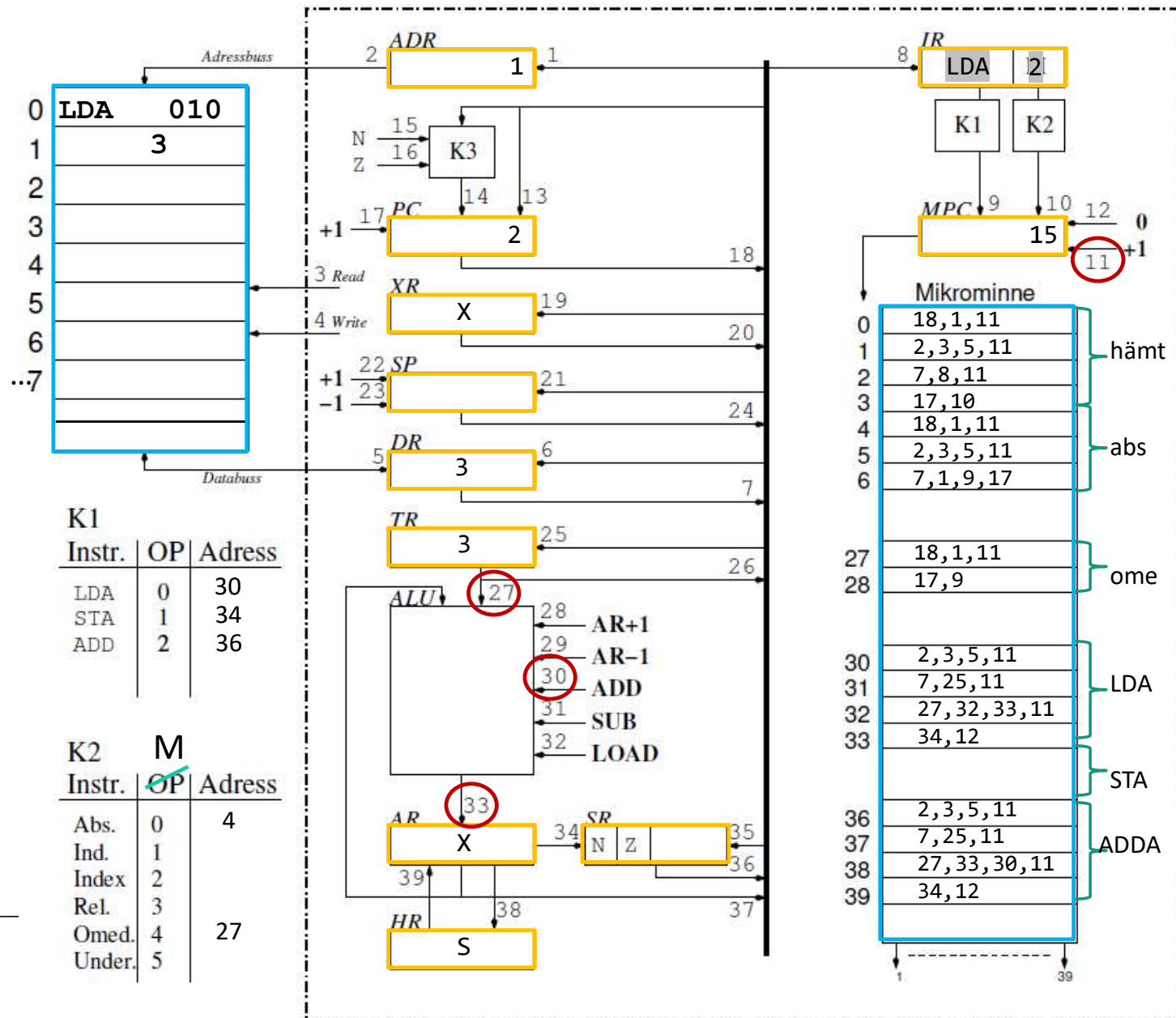

# Mikrokod för LDA 3(X)

$M(XR+3) \rightarrow AR$

## Steg 1 : H-fas

Finns redan

## Steg 2 : A-fas, Indexerad

12:  $PC \rightarrow ADR, PC++, MPC++$

13:  $M \rightarrow DR, XR \rightarrow TR, MPC++$


14:  $DR \rightarrow TR, TR \rightarrow AR, AR \rightarrow HR, MPC++$

15:  $AR+TR \rightarrow AR, MPC++$

16:  $HR \rightarrow AR, AR \rightarrow ADR, K1 \rightarrow MPC$

## Steg 3 : Exe, LDA

Finns redan

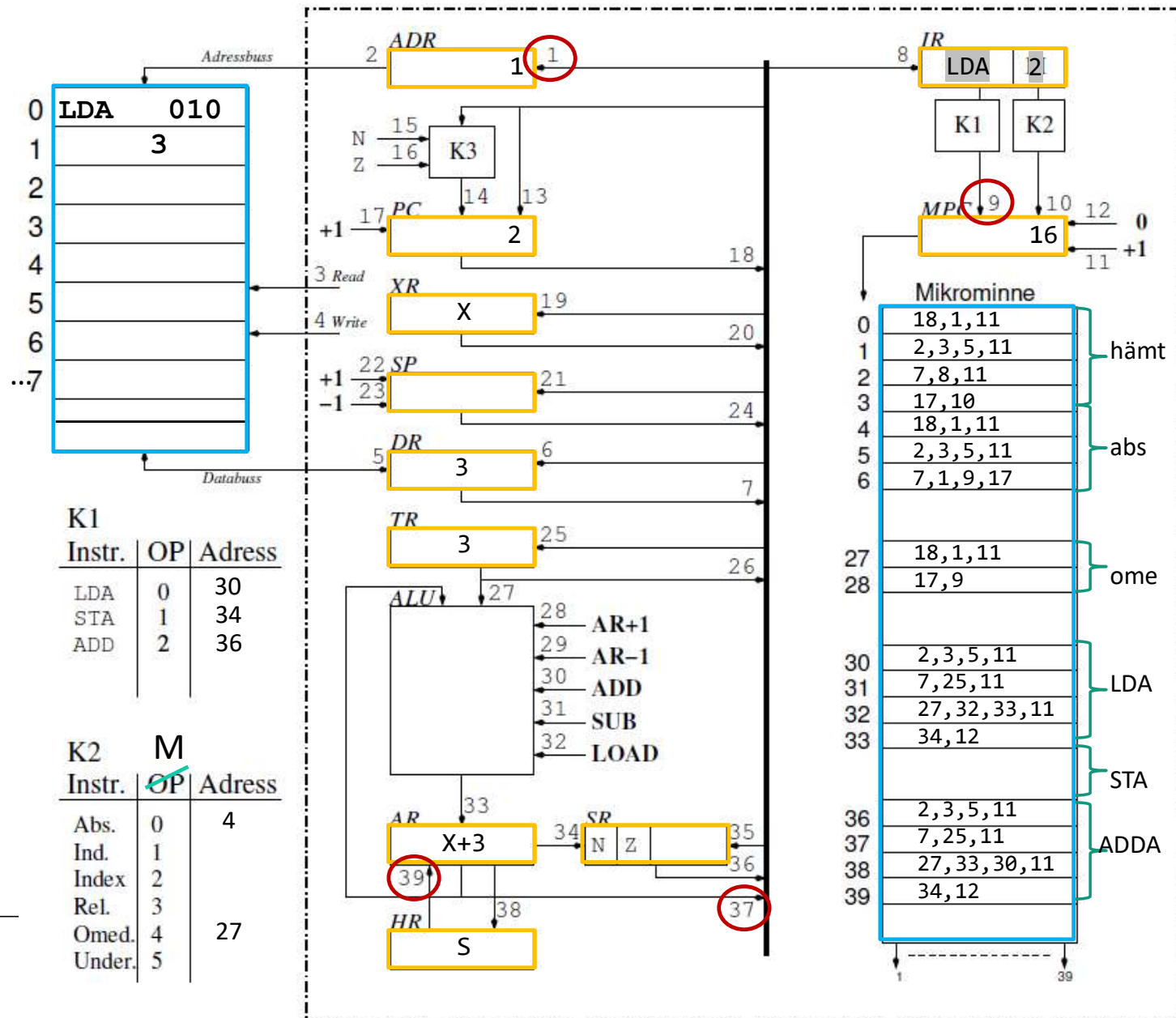



# Mikrokod för LDA 3(X)

$M(XR+3) \rightarrow AR$

## Steg 1 : H-fas


Finns redan

## Steg 2 : A-fas, Indexerad

- 12:  $PC \rightarrow ADR, PC++, MPC++$
- 13:  $M \rightarrow DR, XR \rightarrow TR, MPC++$
- 14:  $DR \rightarrow TR, TR \rightarrow AR, AR \rightarrow HR, MPC++$
- 15:  $AR+TR \rightarrow AR, MPC++$
- 16:  $HR \rightarrow AR, AR \rightarrow ADR, K1 \rightarrow MPC$

## Steg 3 : Exe, LDA

Finns redan

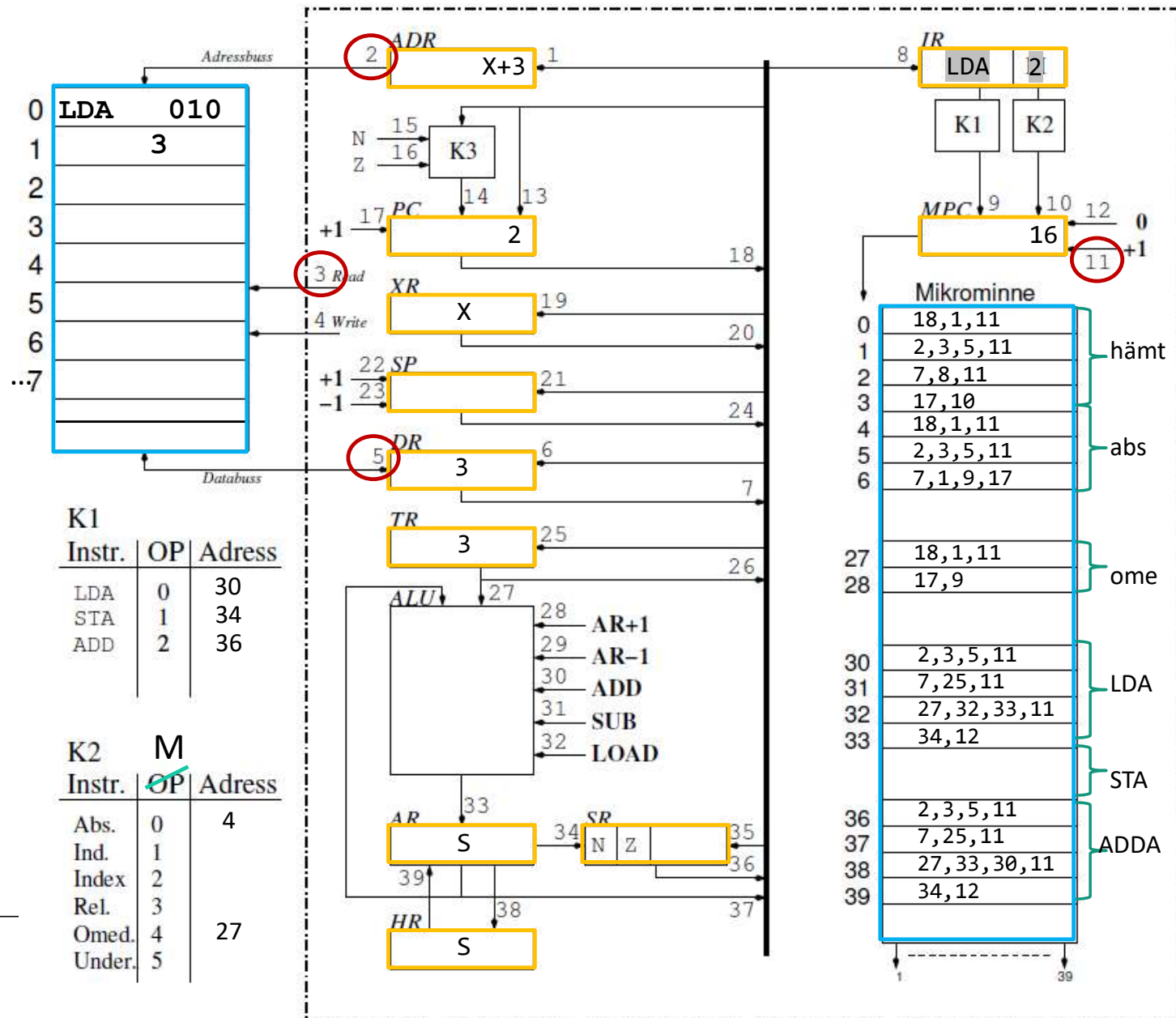

# Mikrokod för INCA

*Underförstådd adressering*



# Mikrokod för INCA

AR+1 -> AR

## Steg 1 : H-fas

Finns redan


## Steg 2 : A-fas, Underförstådd

29: K1->MPC

## Steg 3 : Exe, INCA

44: AR+1->AR, MPC++

45: status, 0->MPC

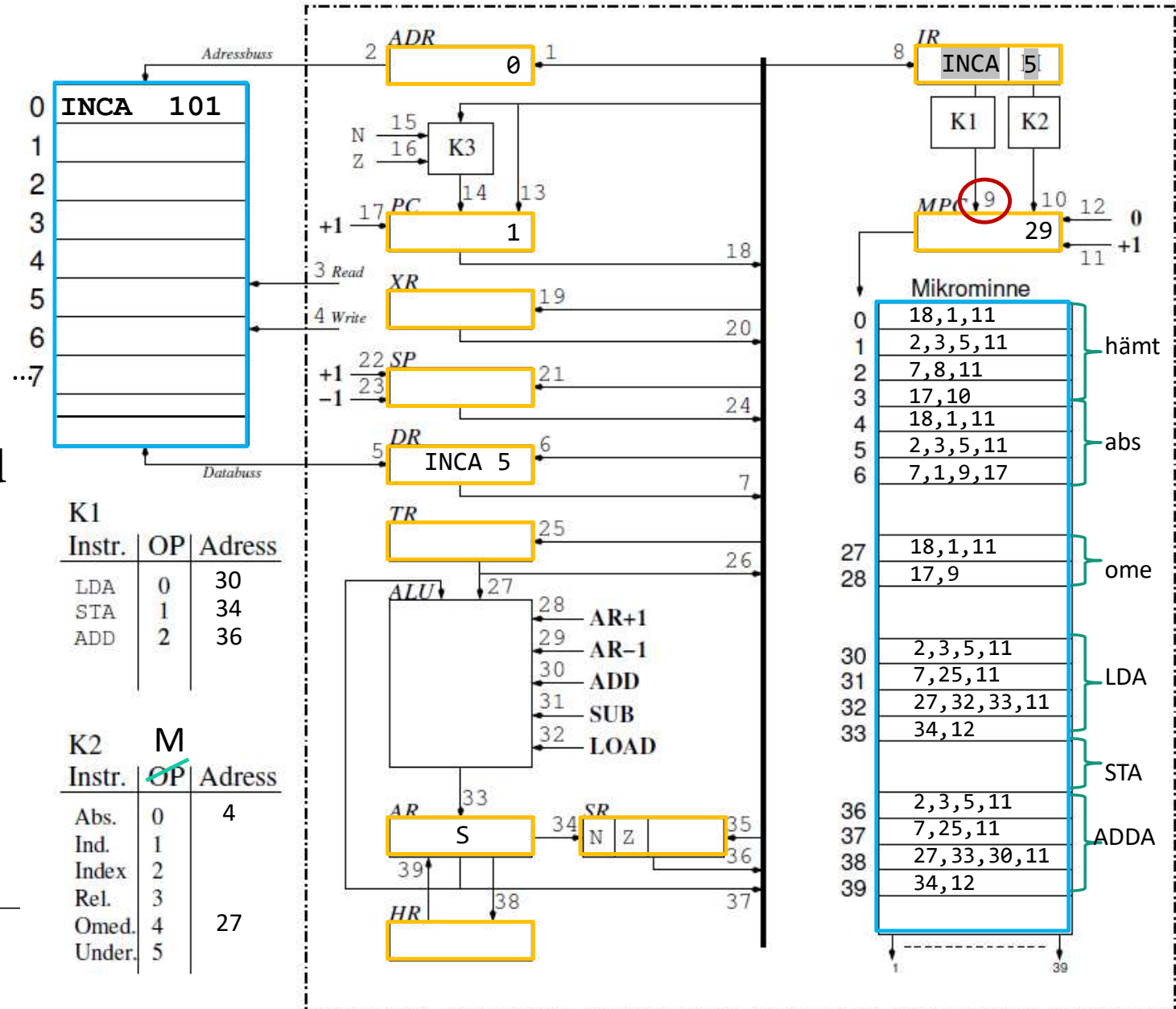

# Mikrokod för INCA

AR+1 -> AR

## Steg 1 : H-fas

Finns redan


## Steg 2 : A-fas, Underförstådd

29: K1->MPC

## Steg 3 : Exe, INCA

44: AR+1->AR, MPC++

45: status, 0->MPC

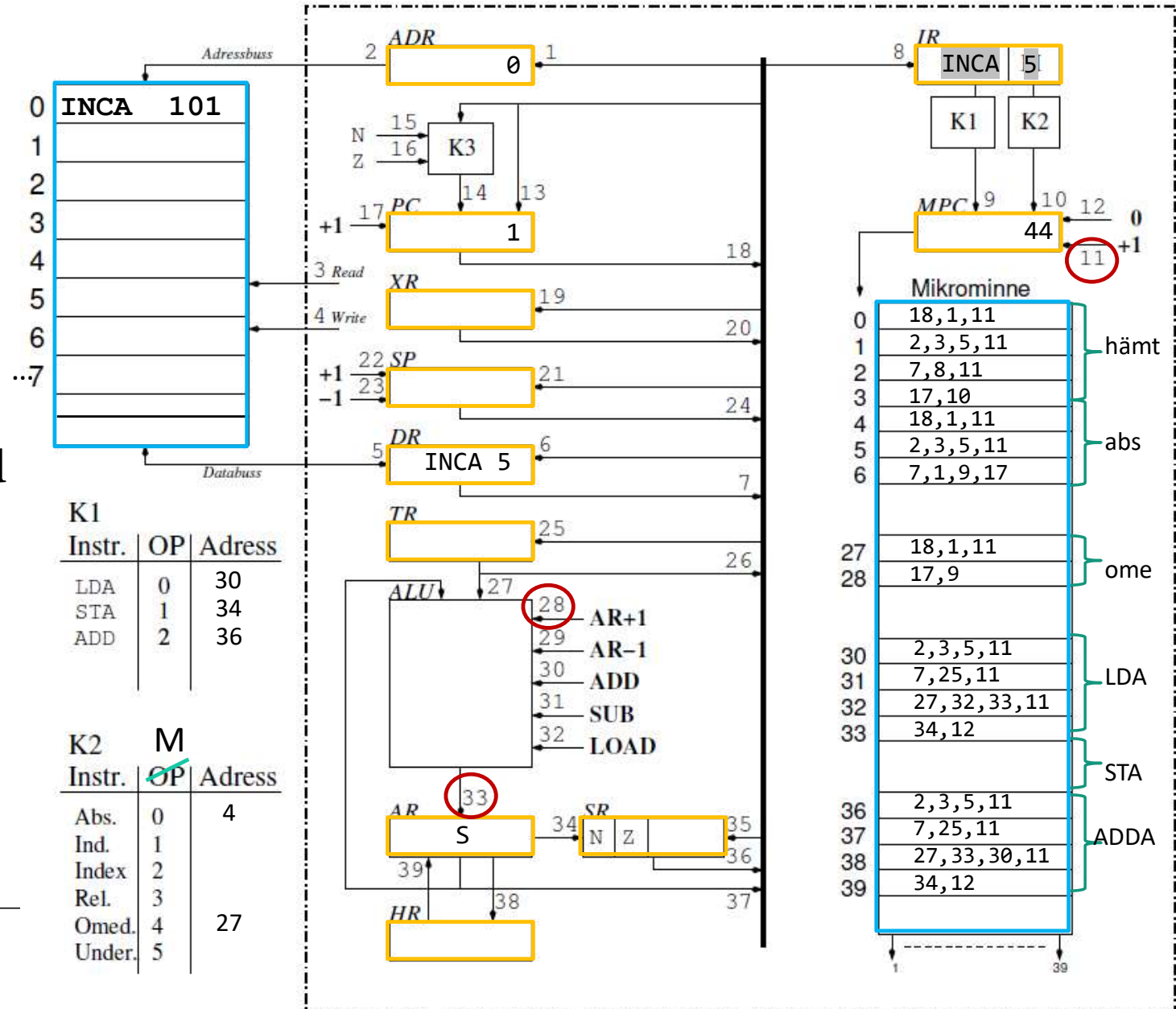

# Mikrokod för INCA

AR+1 -> AR

## Steg 1 : H-fas

Finns redan


## Steg 2 : A-fas, Underförstådd

29: K1->MPC

## Steg 3 : Exe, INCA

44: AR+1->AR, MPC++

45: status, 0->MPC

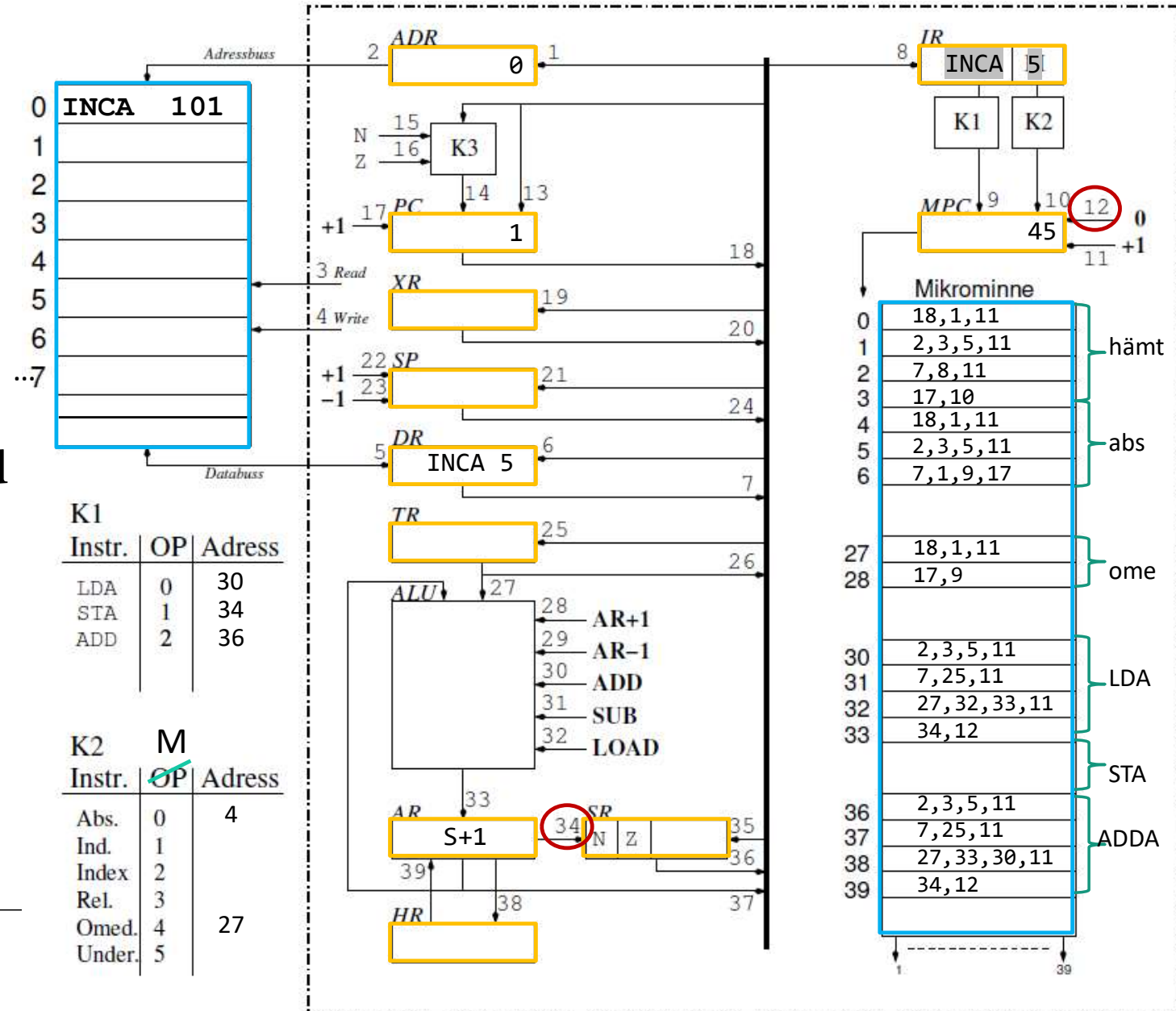

# Mikrokod för LDA (3)

*Indirekt adressering*

# Mikrokod för LDA (3)

M(M(3)) -> AR

## Steg 1 : H-fas

Finns redan

## Steg 2 : A-fas, Indirekt

7: PC->ADR, PC++, MPC++

8: M->DR, MPC++


9: DR->ADR, MPC++

10: M->DR, MPC++

11: DR->ADR, K1->MPC

## Steg 3 : Exe, LDA

Finns redan

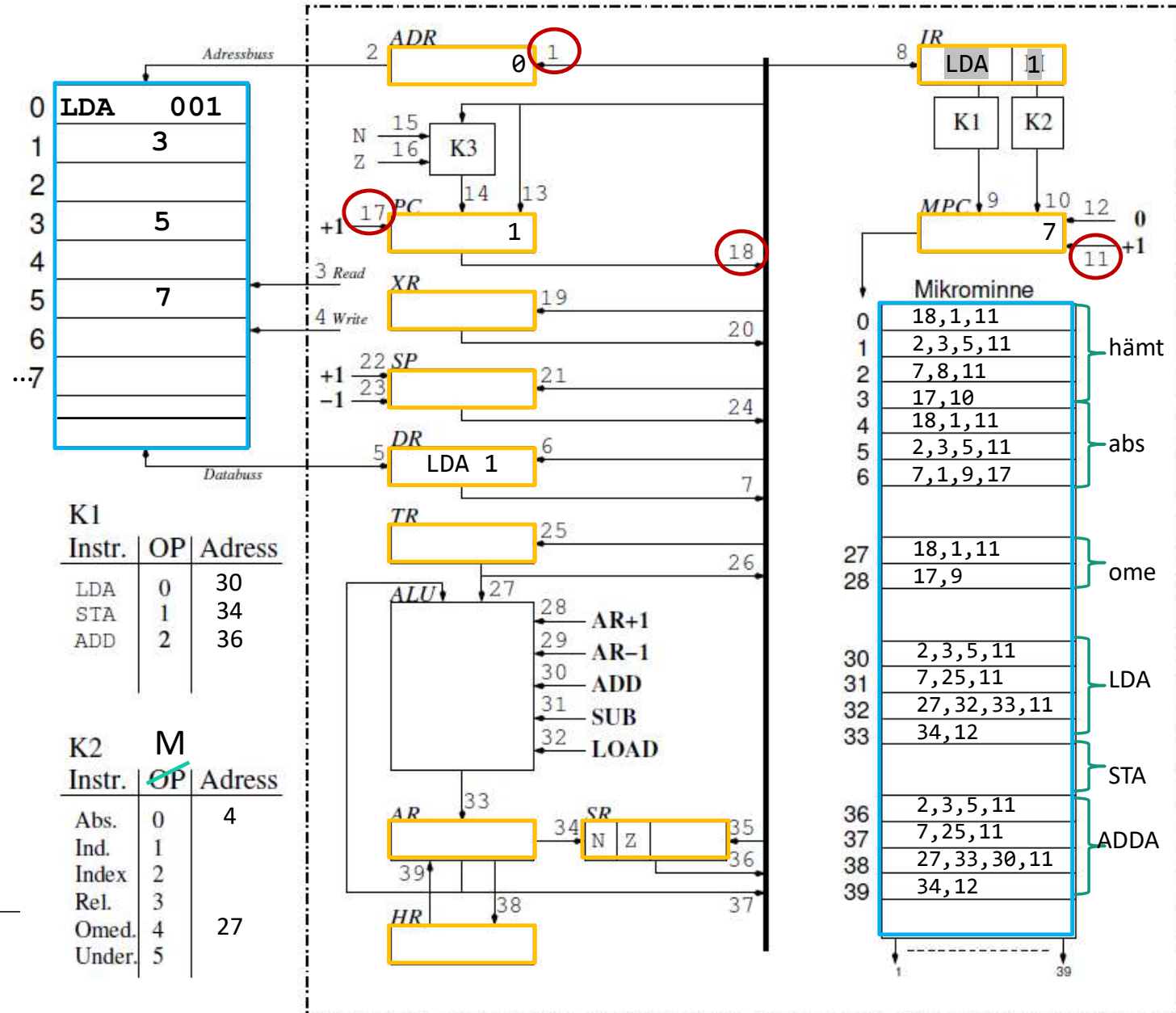

## Mikrokod för LDA (3)

$M(M(3)) \rightarrow AR$

### Steg 1 : H-fas

Finns redan

### Steg 2 : A-fas, Indirekt

7:  $PC \rightarrow ADR, PC++, MPC++$

8:  $M \rightarrow DR, MPC++$


9:  $DR \rightarrow ADR, MPC++$

10:  $M \rightarrow DR, MPC++$

11:  $DR \rightarrow ADR, K1 \rightarrow MPC$

### Steg 3 : Exe, LDA

Finns redan

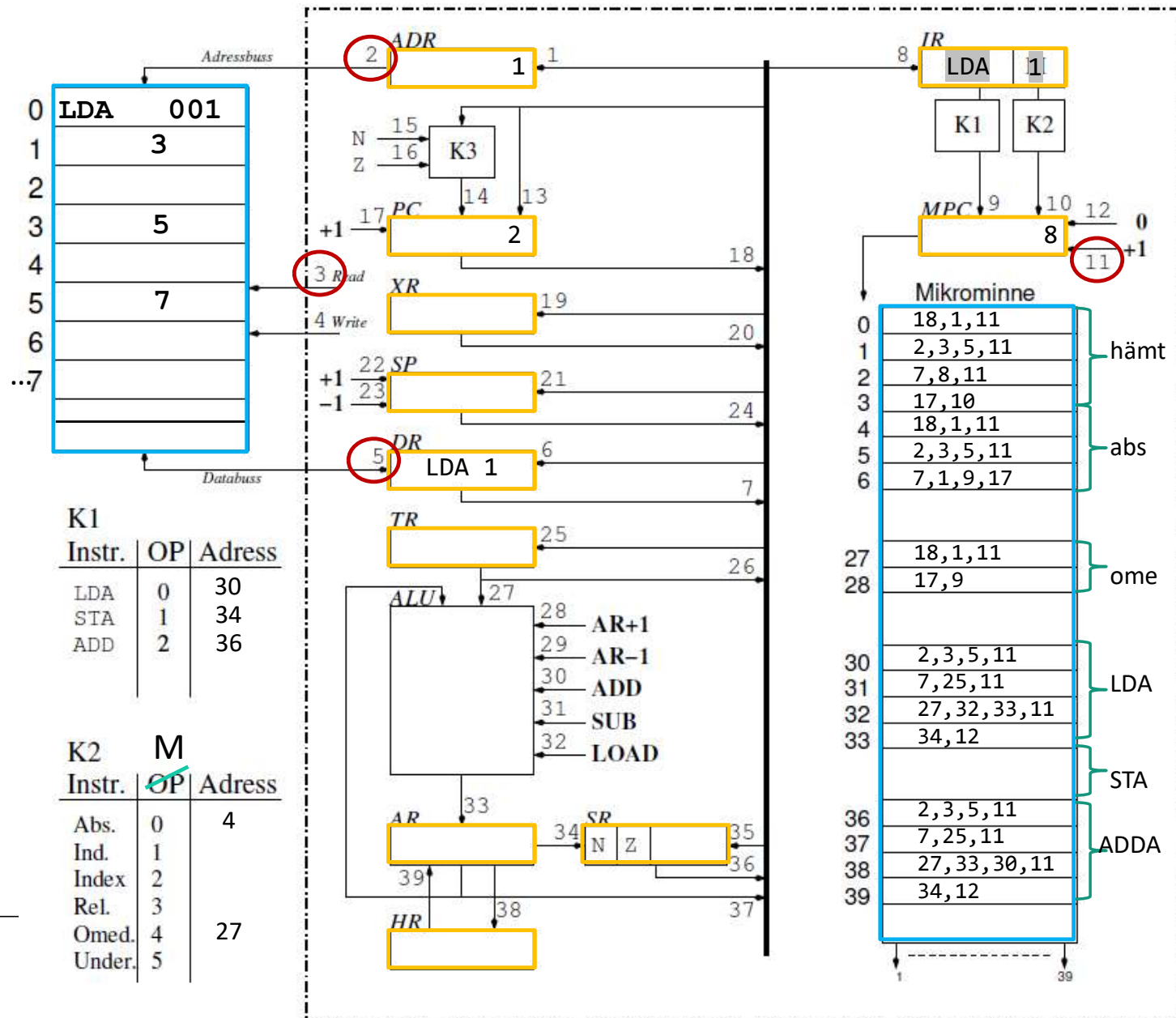



## Mikrokod för LDA (3)

$M(M(3)) \rightarrow AR$

### Steg 1 : H-fas

Finns redan

### Steg 2 : A-fas, Indirekt

7:  $PC \rightarrow ADR$ ,  $PC++$ ,  $MPC++$

8:  $M \rightarrow DR$ ,  $MPC++$


9:  $DR \rightarrow ADR$ ,  $MPC++$

10:  $M \rightarrow DR$ ,  $MPC++$

11:  $DR \rightarrow ADR$ ,  $K1 \rightarrow MPC$

### Steg 3 : Exe, LDA

Finns redan

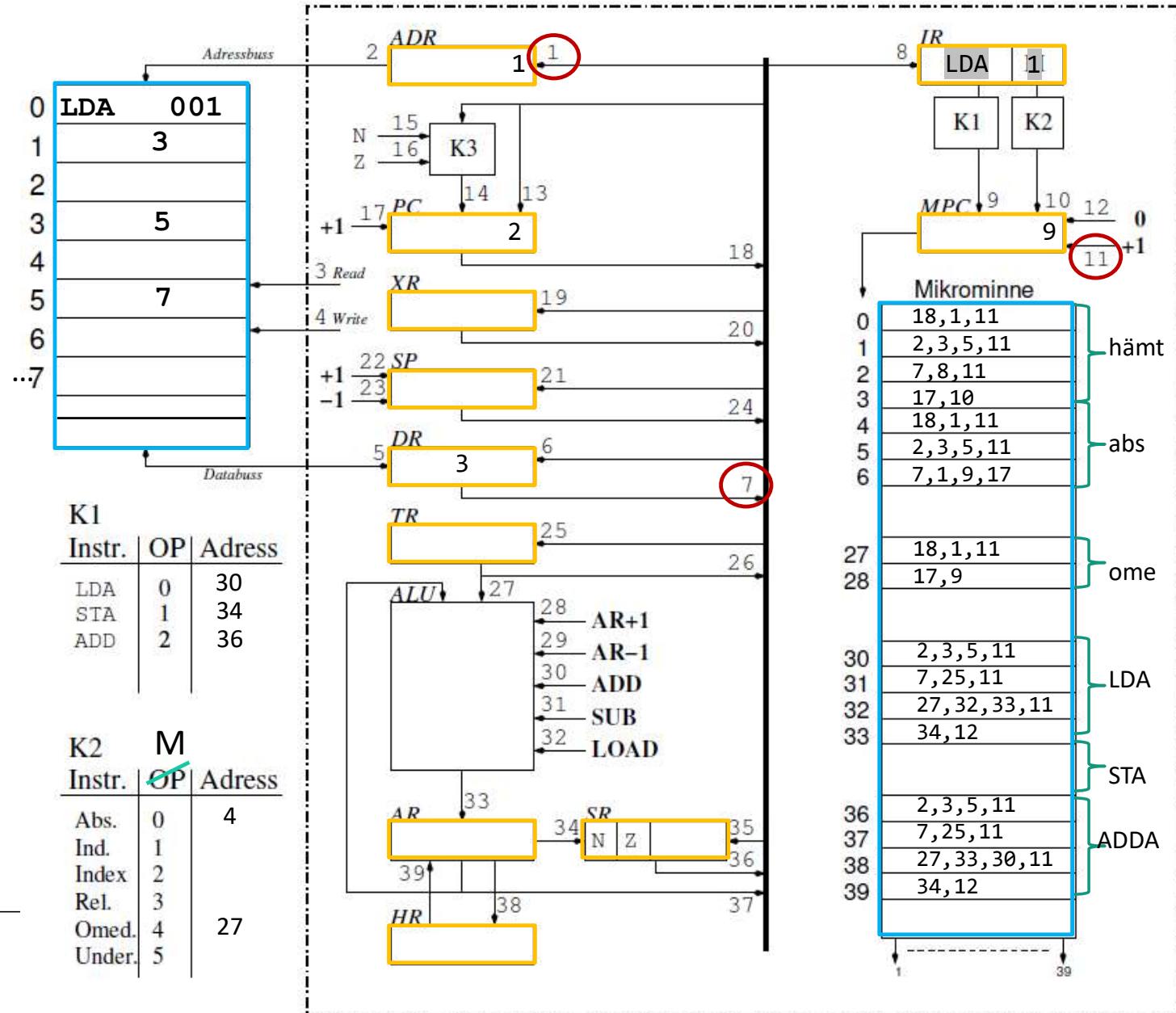

# Mikrokod för LDA (3)

M(M(3)) -> AR

## Steg 1 : H-fas

Finns redan

## Steg 2 : A-fas, Indirekt

7: PC->ADR, PC++, MPC++

8: M->DR, MPC++


9: DR->ADR, MPC++

10: M->DR, MPC++

11: DR->ADR, K1->MPC

## Steg 3 : Exe, LDA

Finns redan

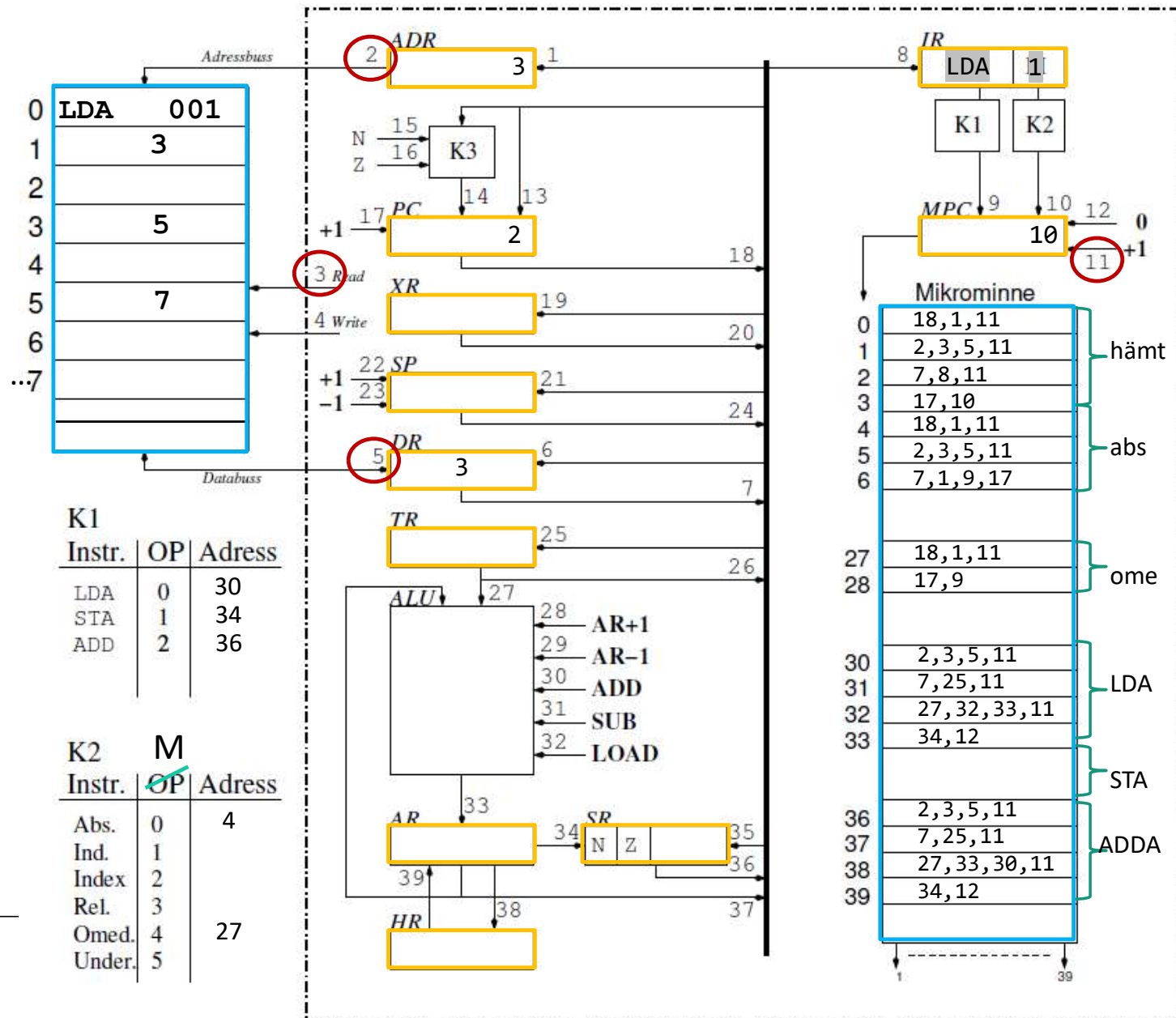



## Mikrokod för LDA (3)

$M(M(3)) \rightarrow AR$

### Steg 1 : H-fas

Finns redan

### Steg 2 : A-fas, Indirekt

7:  $PC \rightarrow ADR, PC++, MPC++$

8:  $M \rightarrow DR, MPC++$


9:  $DR \rightarrow ADR, MPC++$

10:  $M \rightarrow DR, MPC++$

11:  $DR \rightarrow ADR, K1 \rightarrow MPC$

### Steg 3 : Exe, LDA

Finns redan

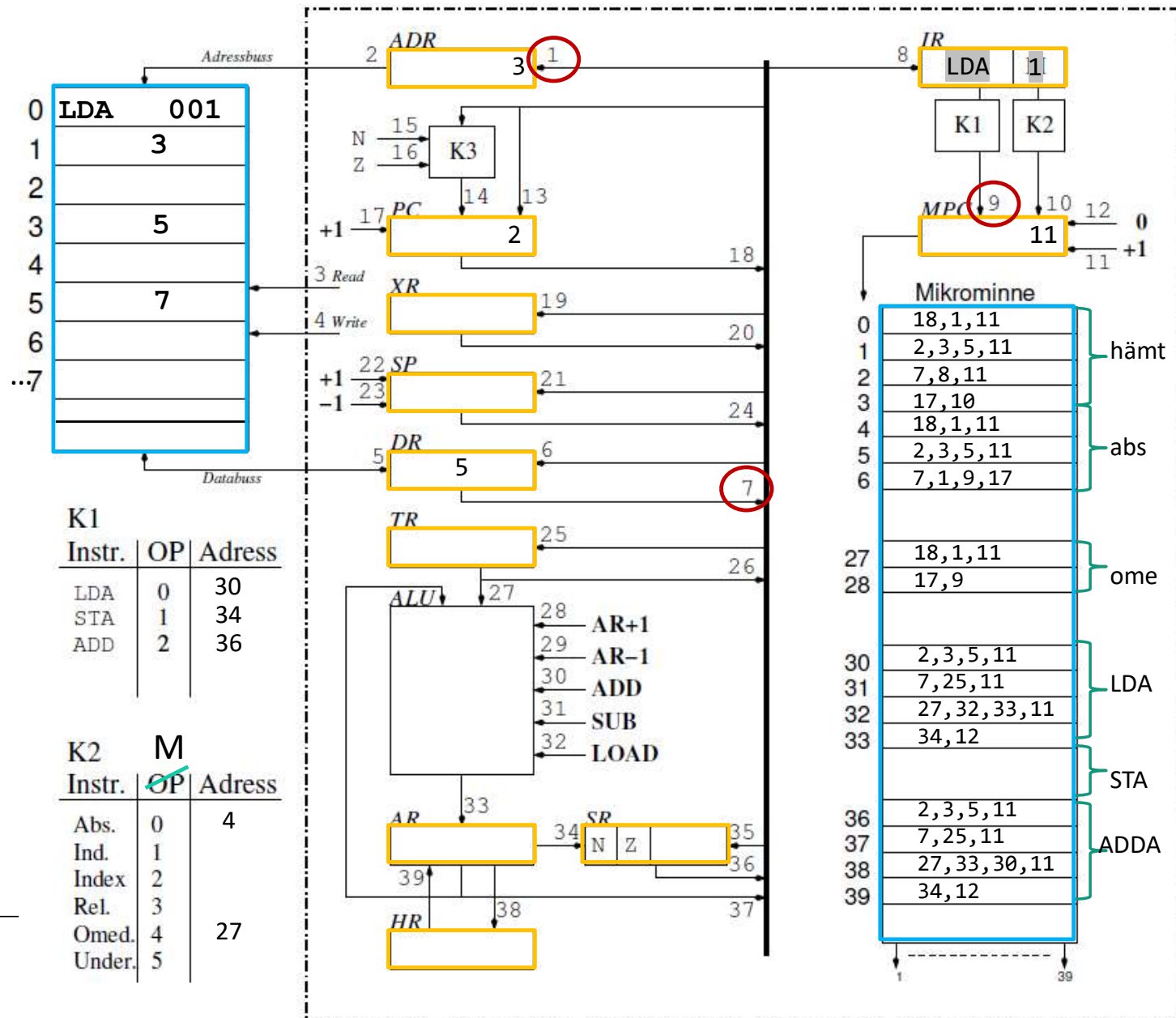

## Mikrokod för LDA (3)

$M(M(3)) \rightarrow AR$

### Steg 1 : H-fas

Finns redan

### Steg 2 : A-fas, Indirekt

7:  $PC \rightarrow ADR, PC++, MPC++$

8:  $M \rightarrow DR, MPC++$


9:  $DR \rightarrow ADR, MPC++$

10:  $M \rightarrow DR, MPC++$

11:  $DR \rightarrow ADR, K1 \rightarrow MPC$

### Steg 3 : Exe, LDA

Finns redan

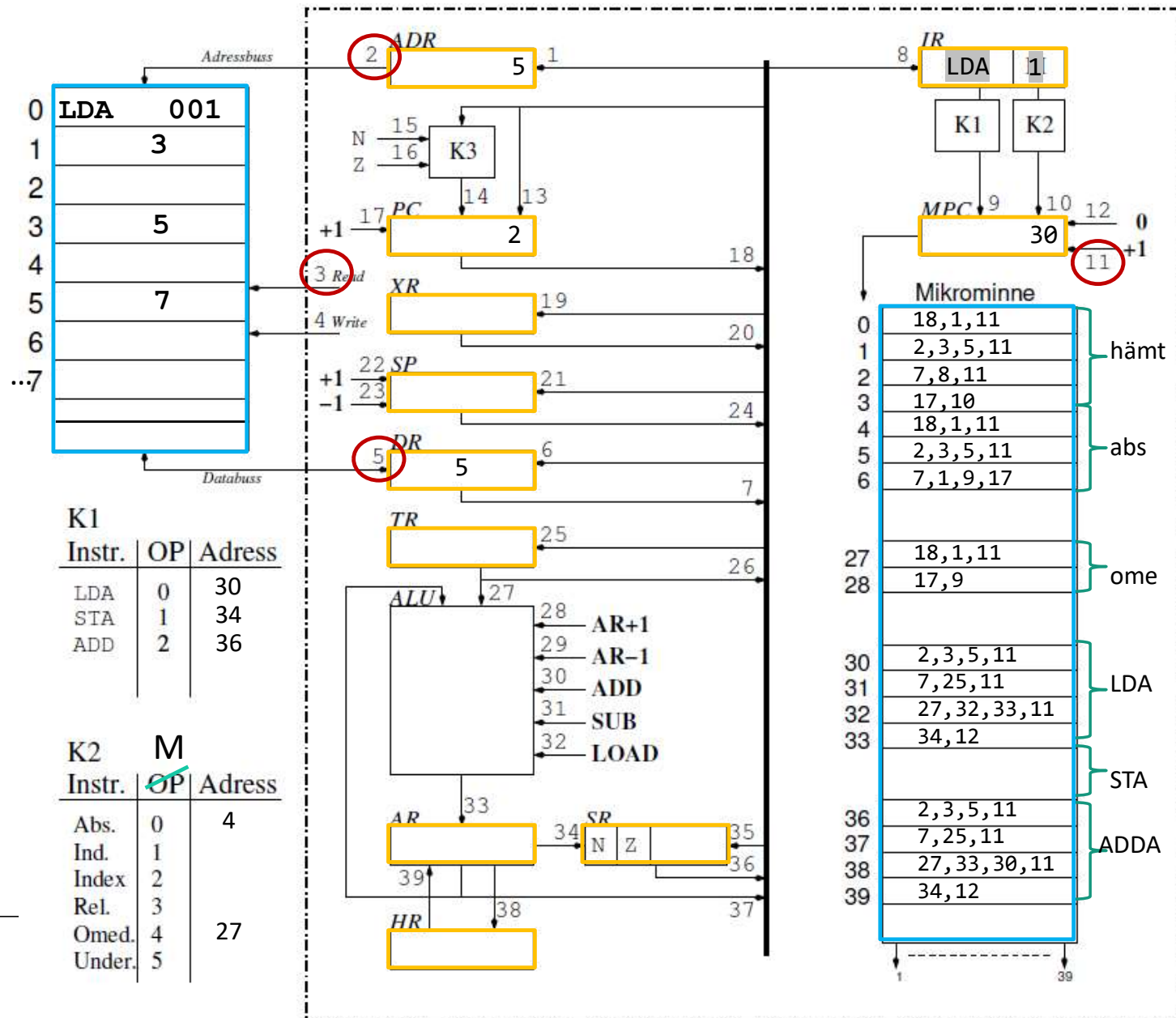

Anders Nilsson

[www.liu.se](http://www.liu.se)